

# Tipos de Simulação

**Paulo Radatz**

Mestrando EPUSP - Enerq

**1º Encontro do Grupo de Usuários do  
OpenDSS Brasil**


05/09/2017




# Visão Geral

- Descrição do Circuito Utilizado
- Modo *SnapShot*
- Elemento *Fault* no Modo *SnapShot*
- Modo *FaultStudy*
- Modo *Harmonic*
- Modo *QSTS(Daily)*
- Referências


# Descrição do Circuito Utilizado

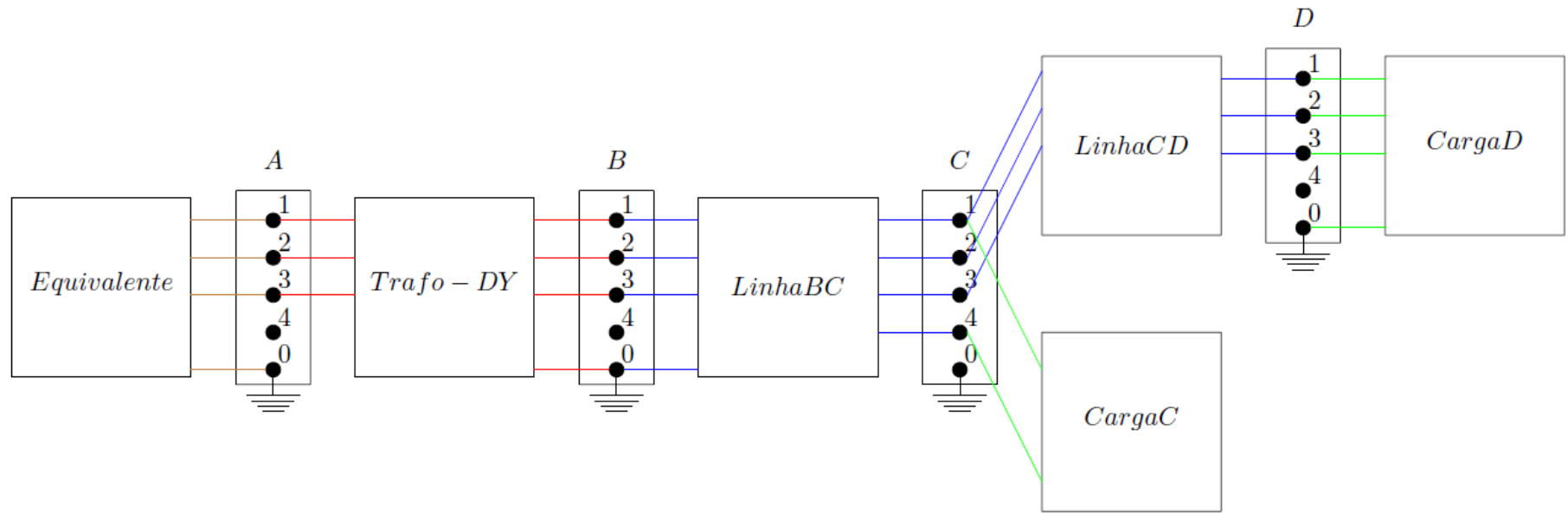



# Descrição do Circuito Utilizado

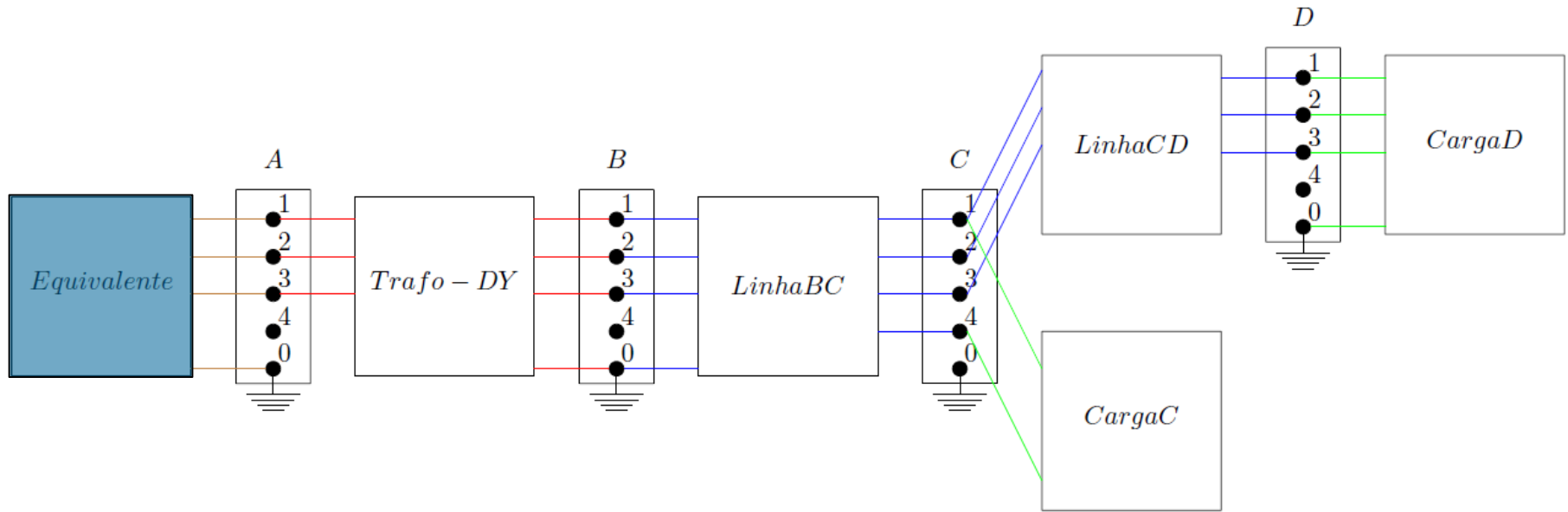

# Descrição do Circuito Utilizado

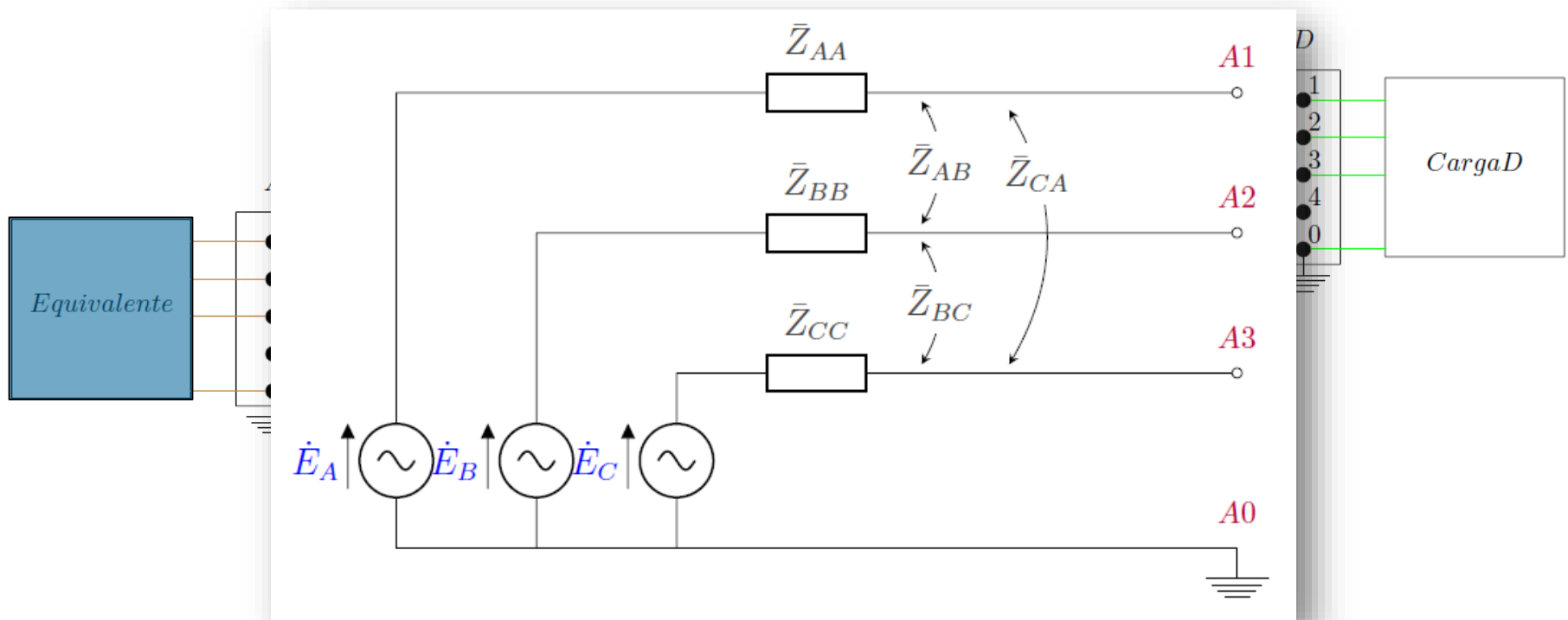

# Descrição do Circuito Utilizado

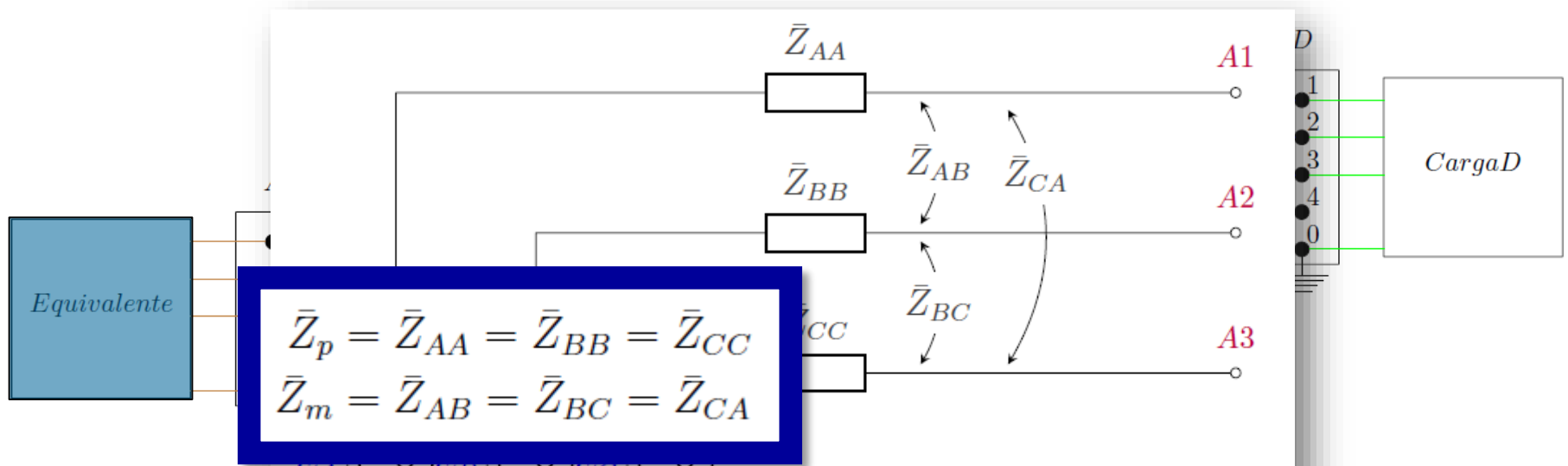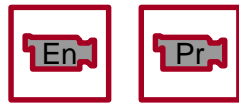


$$\bar{Z}_{012} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_p + 2 \times \bar{Z}_m & 0 & 0 \\ 0 & \bar{Z}_p - \bar{Z}_m & 0 \\ 0 & 0 & \bar{Z}_p - \bar{Z}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{Z}_1 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{Z}_2 \end{bmatrix}$$

// Dados de Fronteira




New Circuit.Equivalente bus1=A pu=1.02 basekv=138

~ Z0=[0.025862916, 0.077588748] Z1=[0.023094242, 0.092376969]

# Descrição do Circuito Utilizado



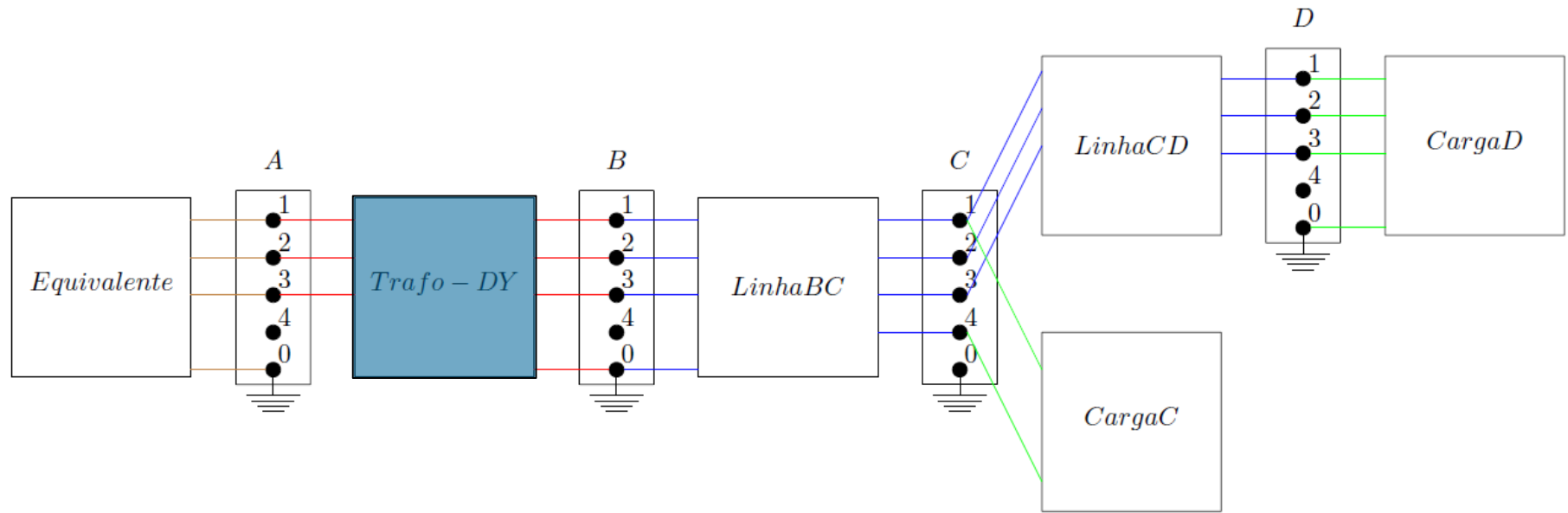


# Descrição do

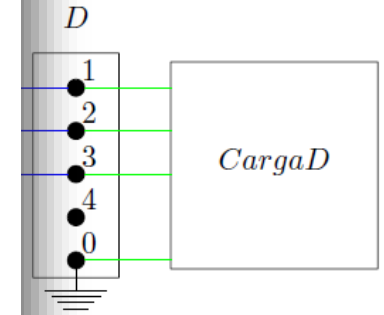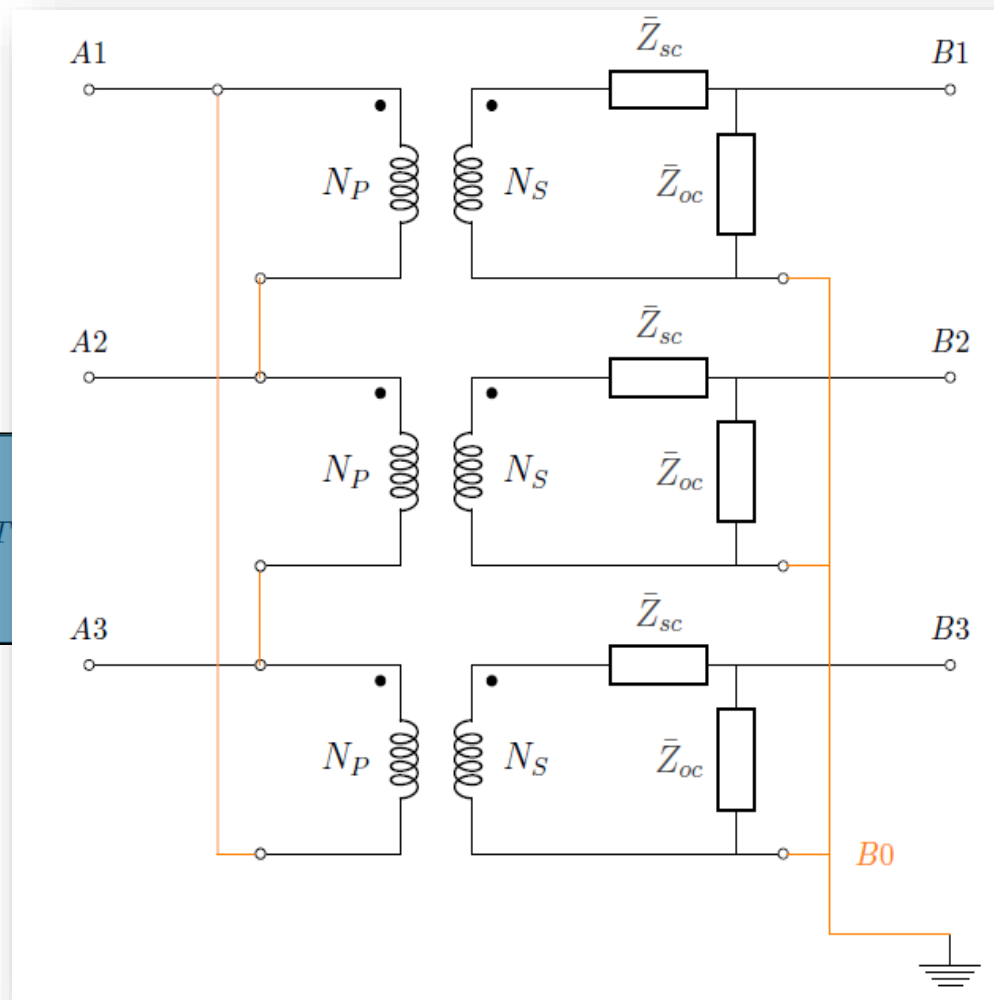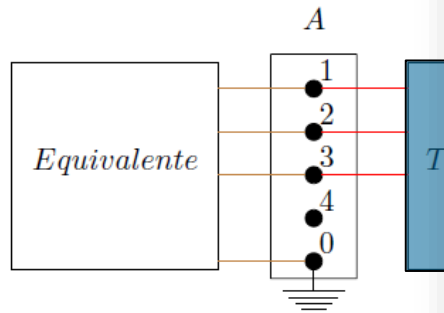




# Descrição do

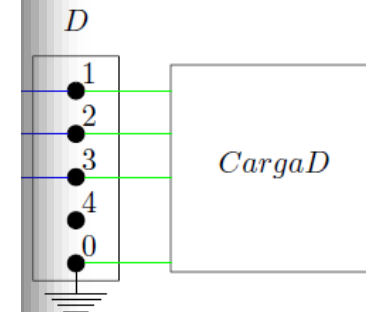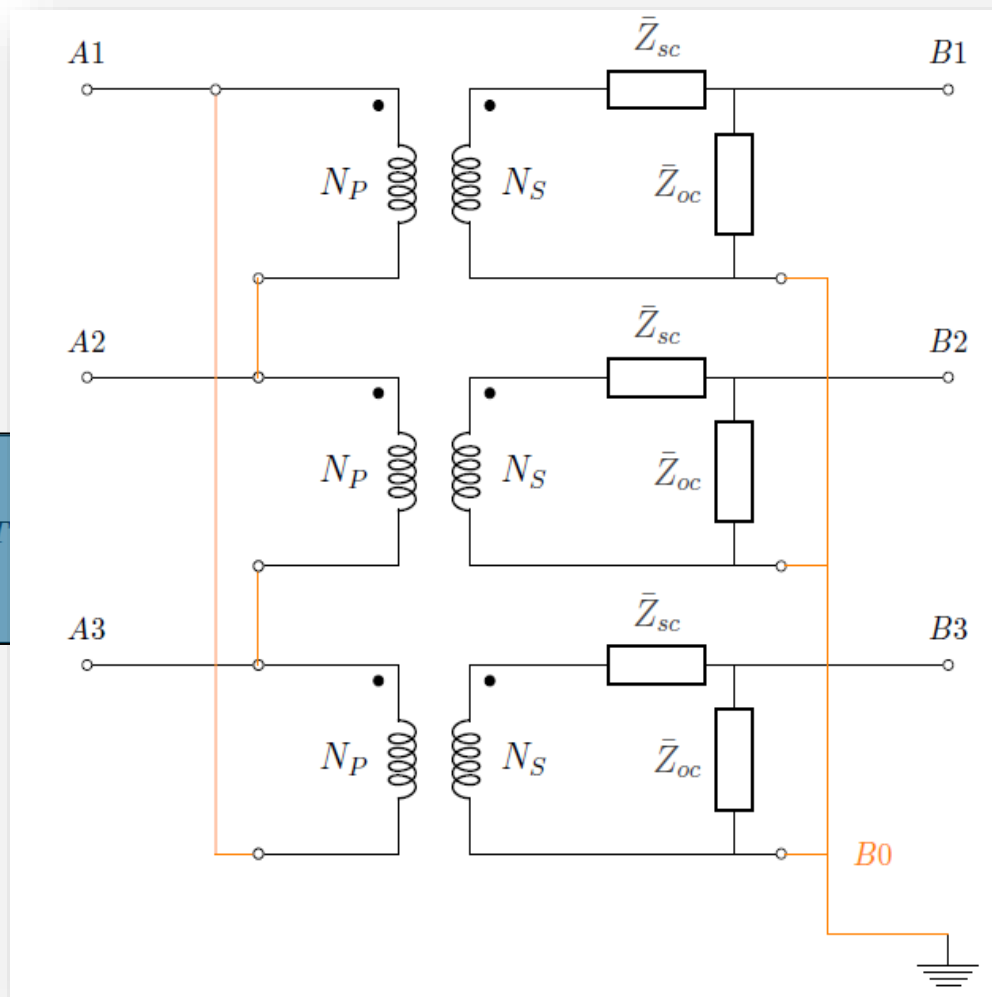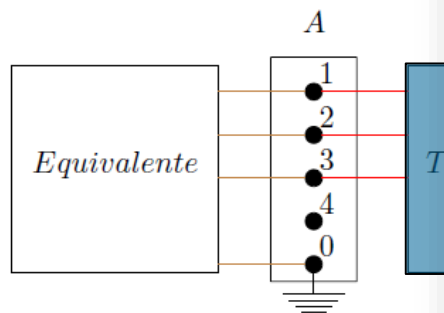



// Dados do Transformador

```
New Transformer.Trafo phases=3 windings=2 %loadloss=0.15 xhl=5 %noloadloss=0.015 %imag=2
~ wdg=1 bus=A kv=138 kva=3000 conn=delta
~ wdg=2 bus=B kv=13.8 kva=3000 conn=wye
```

# Descrição do Circuito Utilizado

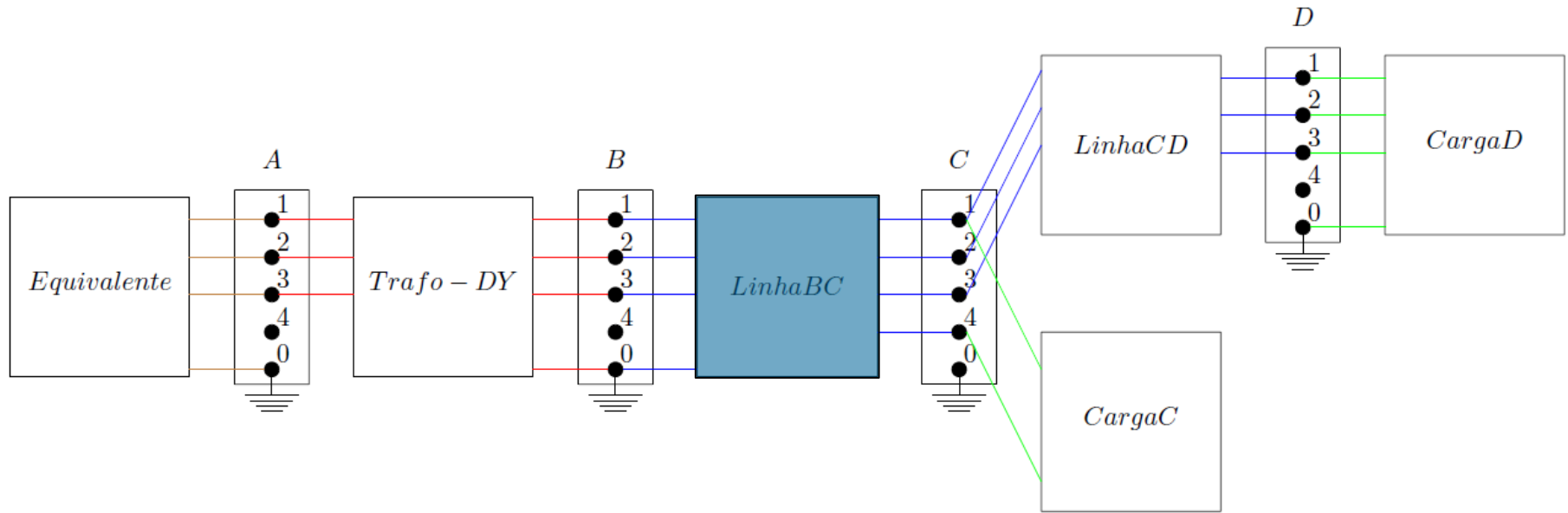


# Descrição do Circuito Utilizado

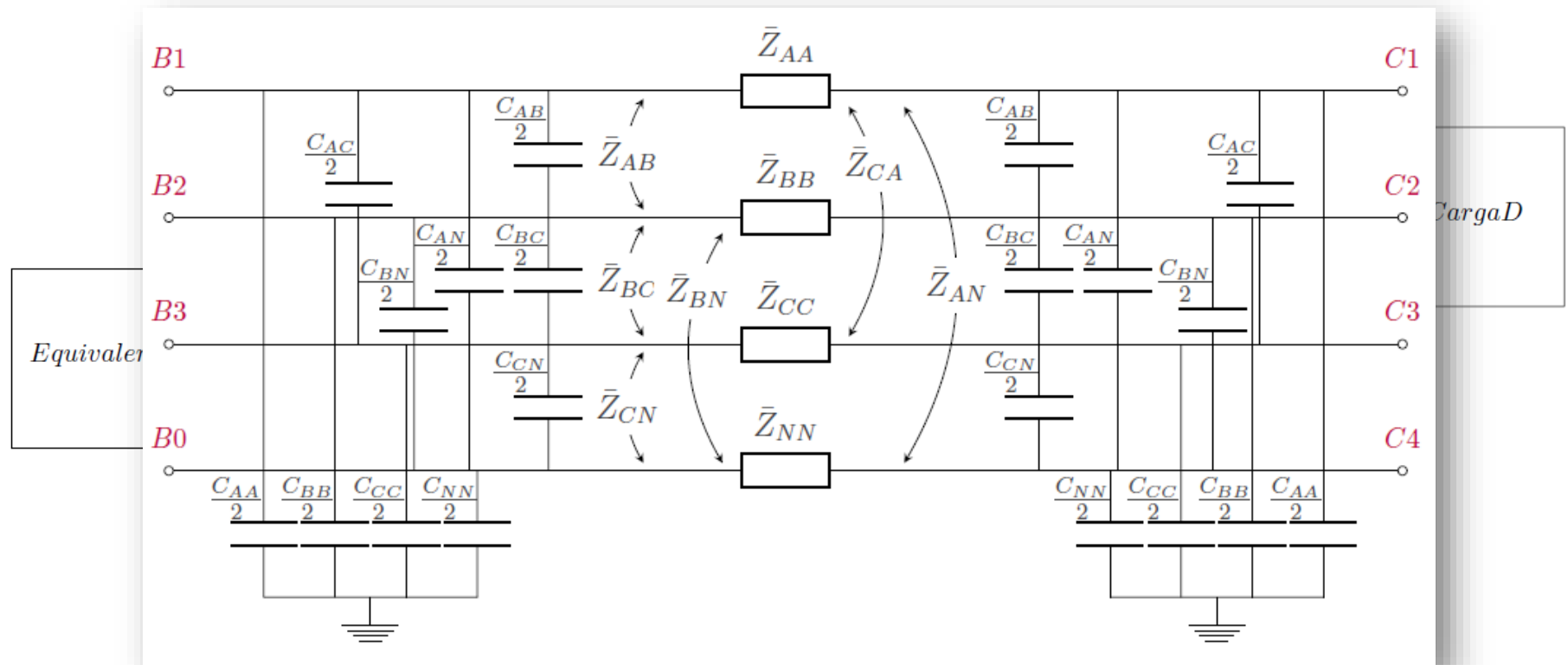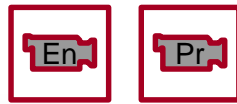


```
// Dados dos Arranjos
New Linecode.MeuArranjo4 nphases=4 basefreq=60 units=km
~ rmatrix = [0.249 | 0.059 0.249 | 0.059 0.059 0.249 | 0.059 0.059 0.059 0.427] !ohm/km
~ xmatrix = [0.878 | 0.529 0.878 | 0.451 0.484 0.878 | 0.467 0.488 0.476 0.960] !ohm/km
~ cmatrix = [9.353 | -3.028 9.858 | -1.160 -1.928 8.891 | -1.393 -1.772 -1.782 8.809] !nF/km
~ neutral=4 kron=No
```

```
// Dados dos Trechos
New Line.LinhaBC bus1=B.1.2.3.0 bus2=C.1.2.3.4 length=0.8 units=km linecode=MeuArranjo4
```

# Descrição do Circuito Utilizado

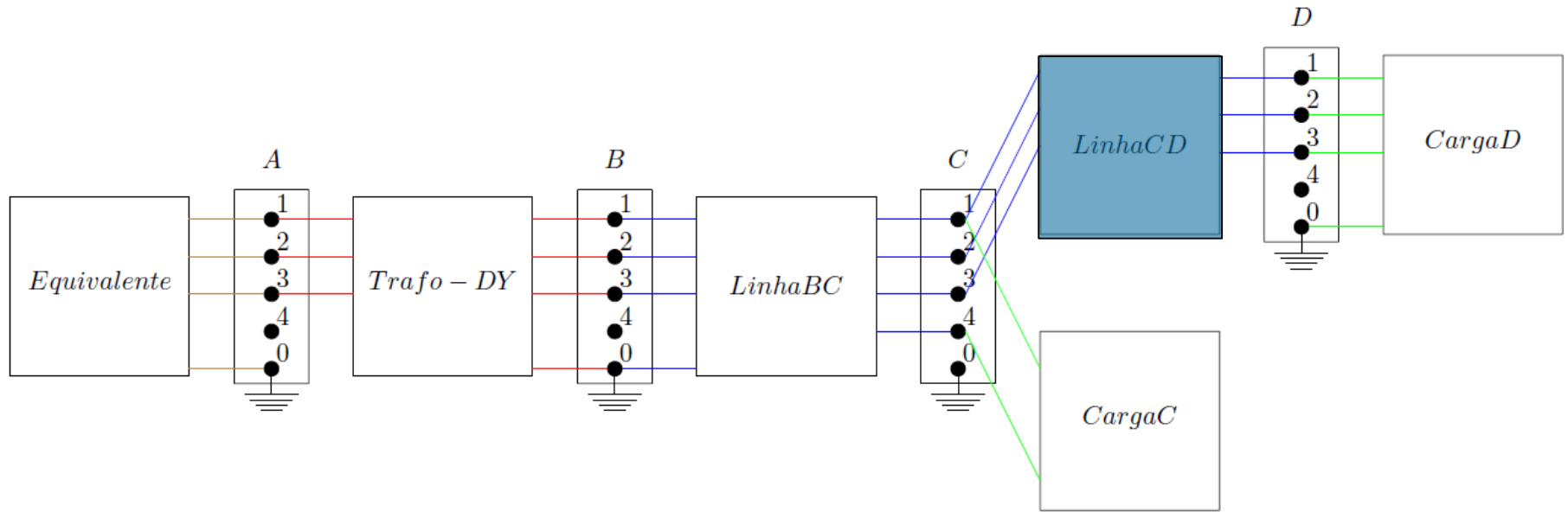

# Descrição do Circuito Utilizado

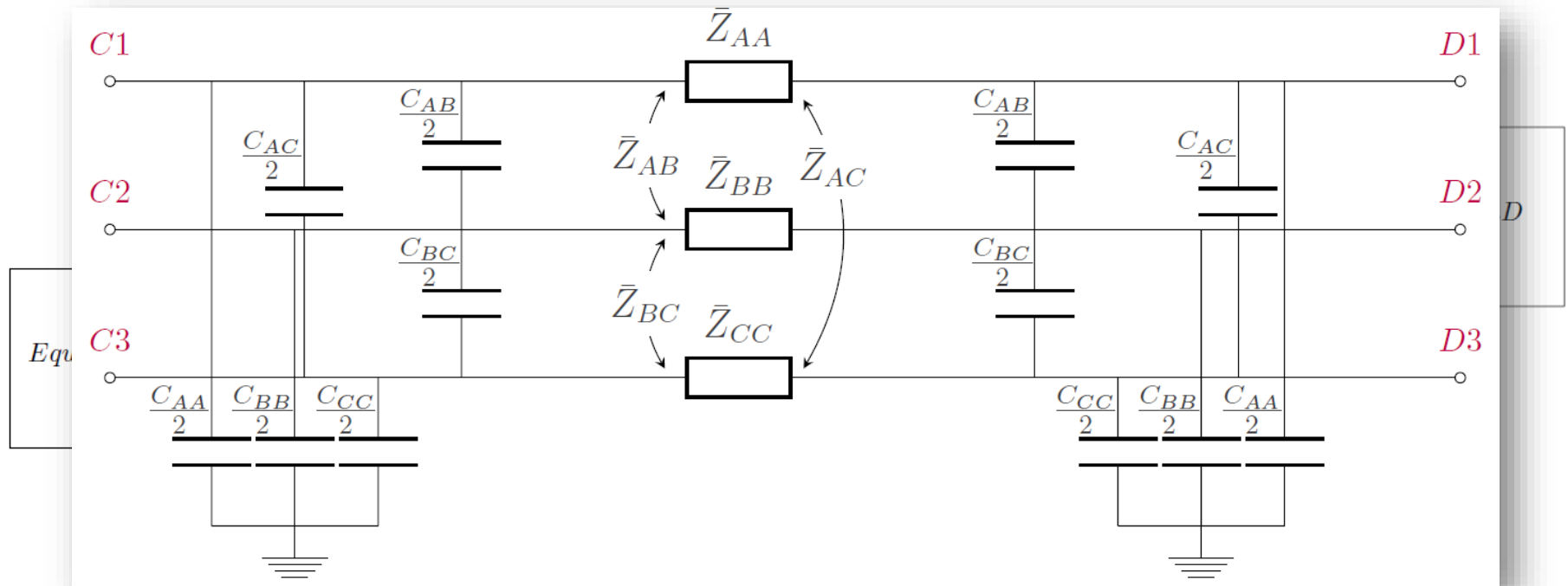

```
// Dados dos Arranjos
```

```
New Linecode.MeuParam3 nphases=3 basefreq=60 units=km
```

```
~ rmatrix = [0.249 | 0.059 0.249 | 0.059 0.059 0.249] !ohm/km
```


```
~ xmatrix = [0.878 | 0.488 0.878 | 0.488 0.488 0.878] !ohm/km
```

```
~ cmatrix = [8.932 | -2.290 8.932 | -2.290 -2.290 8.932] !nF/km
```

```
// Dados dos Trechos
```

```
New Line.LinhaCD bus1=C.1.2.3 bus2=D.1.2.3 length=0.6 units=km linecode=MeuParam3
```

# Descrição cado

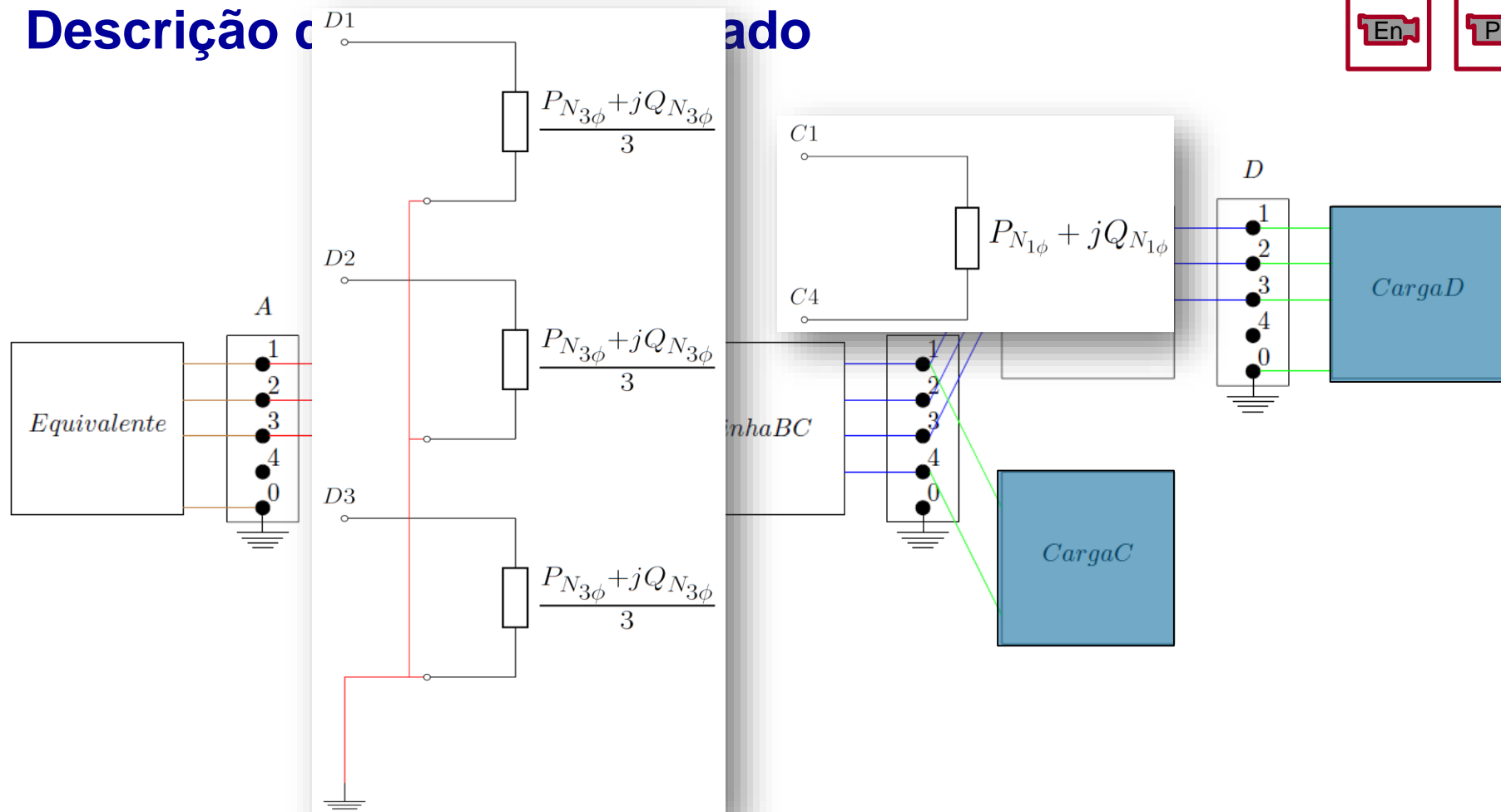

```
// Dados das Cargas
```

```
// Model=1 -> Potencia Constante
```

```
New Load.CargaC phases=1 bus1=C.1.4 kv=7.9674 kw=500 pf=0.92 model=1
```

```
New Load.CargaD phases=3 bus1=D conn=weye kv=13.8 kw=2000 pf=0.92 model=1
```

## Modo *SnapShot*

- Realiza o fluxo de potência para uma condição específica de carga
- Comandos para a simulação:

```
// Medidor
New EnergyMeter.MedidorSub element=Transformer.Trafo terminal=1

// Definindo Tensoes de base
Set voltagebases=[138 13.8]
Calc voltagebases

// SnapShot Mode
Set mode=SnapShot
Solve

// Coordenadas
BusCoords Coordenadas.csv
```

# Modo *SnapShot*

- Realiza o fluxo de potência para uma condição específica de carga
- Comandos para a simulação:


```
// Medidor
```

```
New EnergyMeter.MedidorSub element=Transformer.Trafo terminal=1
```

```
//  
Set  
Ca
```

```
//  
Set  
Sol
```

```
//  
Bus
```

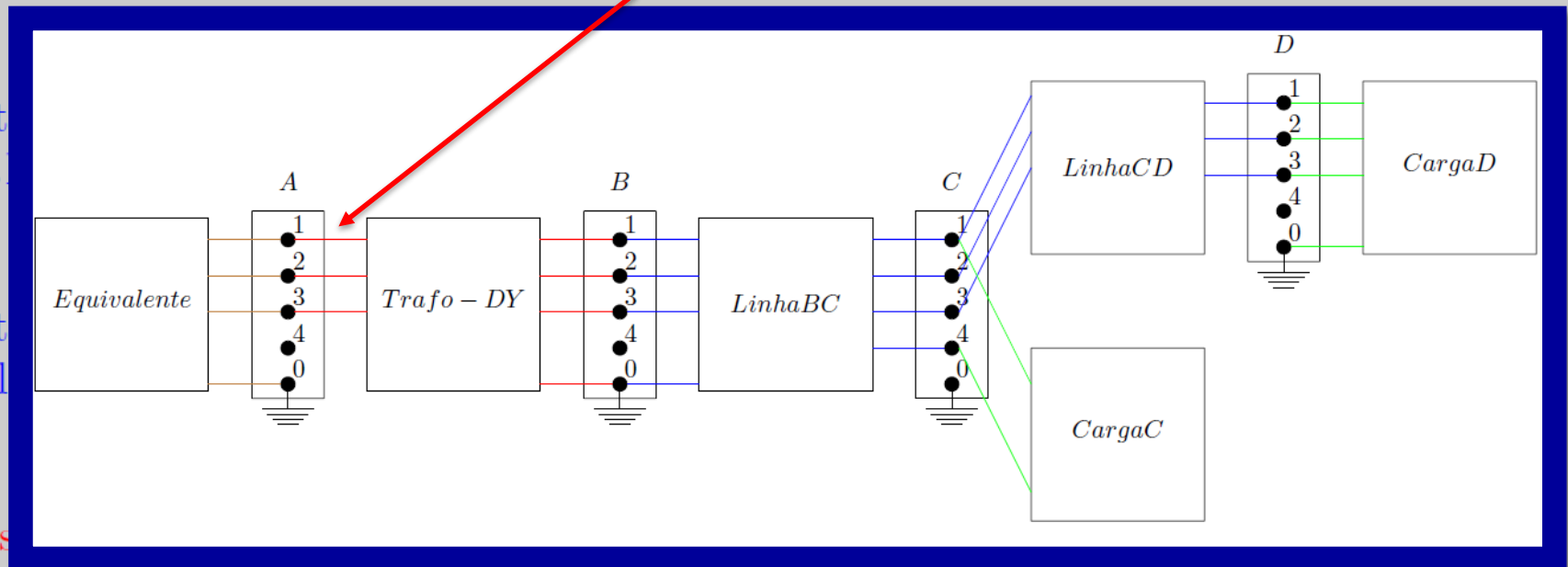



## Modo *SnapShot*

- Realiza o fluxo de potência para uma condição específica de carga
- Comandos para a simulação:

```
// Medidor
New EnergyMeter.MedidorSub element=Transformer.Trafo terminal=1

// Definindo Tensoes de base
Set voltagebases=[138 13.8]
Calc voltagebases

// SnapShot Mode
Set mode=SnapShot
Solve

// Coordenadas
BusCoords Coordenadas.csv
```

# Modo *SnapShot*


- Realiza o fluxo de potência para uma condição específica de carga
- Comandos para a simulação:

```
// Medidor
New EnergyMeter.MedidorSub element=Transformer.Trafo terminal=1

// Definindo Tensoes de base
Set voltagebases=[138 13.8]
Calc voltagebases

// SnapShot Mode
Set mode=SnapShot
Solve

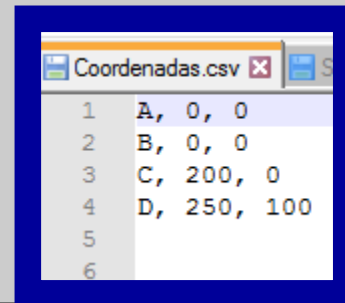// Coordenadas
BusCoords Coordenadas.csv
```



1	A, 0, 0
2	B, 0, 0
3	C, 200, 0
4	D, 250, 100
5	
6	

# Modo *SnapShot*

## ■ Alguns resultados:

```
// Arquivos de Resultados
Show Voltage LN Nodes
Show Power Elements
Show Currents Elements
Show Losses

// Perfil de Tensao
Plot Profile

// Plot o Circuito
Plot circuit power max=2200 dots=n labels=n subs=y C1=Blue
```

# Modo *SnapShot*

## ■ Alguns resultados:

// Arquivos de Resultados

Show Voltage LN Nodes

Show Power Elements

Show Currents Elements

Show Losses

// Perfil de Tensao

Plot Profile


// P

Plot

LINE-GROUND and LINE-LINE VOLTAGES BY BUS & NODE									
Bus	Node	VLN (kV)	Angle	pu	Base kV	Node-Node	VLL (kV)	Angle	pu
A ..	1	81.267 / _	0.0	1.02	138.000	1-2	140.76 / _	30.0	1.02
	2	81.267 / _	-120.0	1.02	138.000	2-3	140.76 / _	-90.0	1.02
	3	81.267 / _	120.0	1.02	138.000	3-1	140.76 / _	150.0	1.02
B ..	1	7.8864 / _	-33.3	0.98982	13.800	1-2	13.65 / _	-2.3	0.98915
	2	7.9921 / _	-151.8	1.0031	13.800	2-3	13.843 / _	-121.8	1.0031
	3	7.9921 / _	88.2	1.0031	13.800	3-1	13.85 / _	117.2	1.0036
C ..	1	7.8375 / _	-33.6	0.9837	13.800	1-2	13.585 / _	-2.5	0.98445
	2	7.9743 / _	-152.0	1.0009	13.800	2-3	13.81 / _	-122.0	1.0007
	3	7.9708 / _	88.0	1.0004	13.800	3-1	13.795 / _	116.9	0.99967
	4	0.033702 / _	-0.5	0.0042299	13.800				
D ..	1	7.8184 / _	-33.7	0.9813	13.800	1-2	13.554 / _	-2.6	0.98218
	2	7.9568 / _	-152.1	0.99867	13.800	2-3	13.779 / _	-122.1	0.99846
	3	7.9533 / _	87.9	0.99822	13.800	3-1	13.764 / _	116.8	0.9974

# Modo SnapShot

■ A

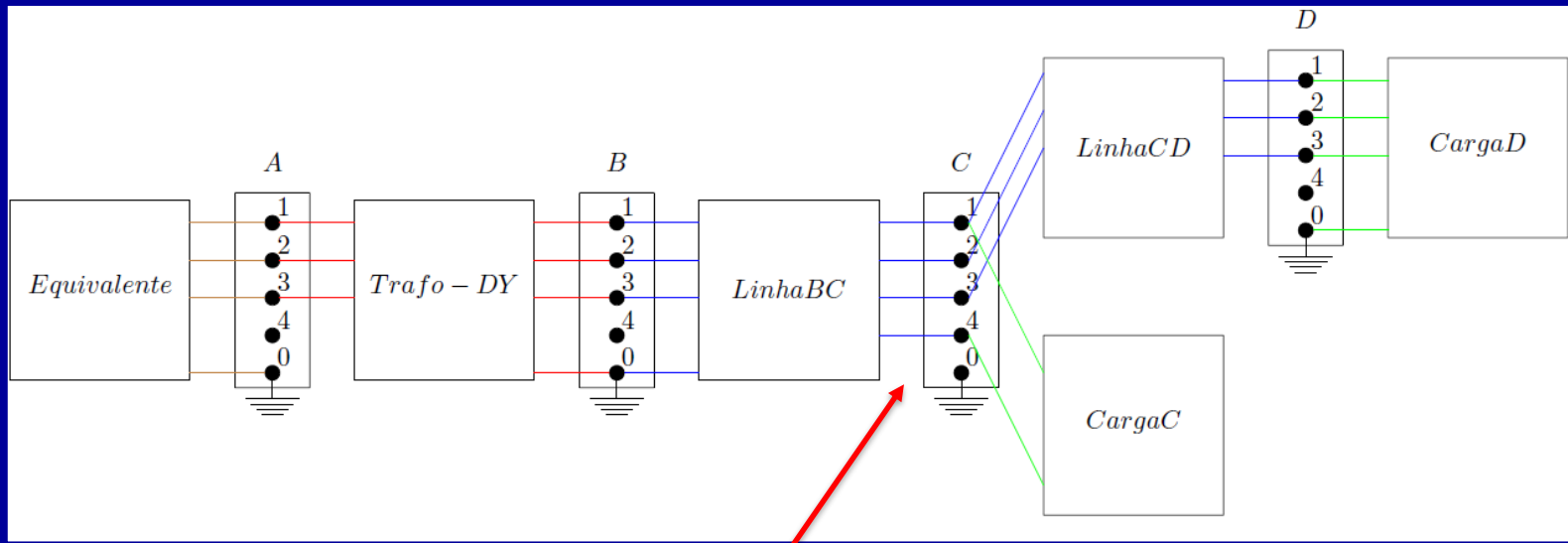

apShot.dss x Equivalente\_VLN\_Node.Txt x Equivalente\_Power\_em\_kVA.txt x Equivalente\_Losses.Txt x Equivalente\_Curr\_Elem.Txt x

## LINE-GROUND and LINE-LINE VOLTAGES BY BUS & NODE

Bus	Node	VLN (kV)	Angle	pu	Base kV	Node-Node	VLL (kV)	Angle	pu
A ..	1	81.267 /	0.0	1.02	138.000	1-2	140.76 /	30.0	1.02
	2	81.267 /	-120.0	1.02	138.000	2-3	140.76 /	-90.0	1.02
	3	81.267 /	120.0	1.02	138.000	3-1	140.76 /	150.0	1.02
B ..	1	7.8864 /	-33.3	0.98982	13.800	1-2	13.65 /	-2.3	0.98915
	2	7.9921 /	-151.8	1.0031	13.800	2-3	13.843 /	-121.8	1.0031
	3	7.9921 /	88.7	1.0031	13.800	3-1	13.85 /	117.2	1.0036
C ..	1	7.8375 /	-33.6	0.9837	13.800	1-2	13.585 /	-2.5	0.98445
	2	7.9743 /	-152.0	1.0009	13.800	2-3	13.81 /	-122.0	1.0007
	3	7.9708 /	88.0	1.0004	13.800	3-1	13.795 /	116.9	0.99967
	4	0.033702 /	-0.5	0.0042299	13.800				
D ..	1	7.8184 /	-33.7	0.9813	13.800	1-2	13.554 /	-2.6	0.98218
	2	7.9568 /	-152.1	0.99867	13.800	2-3	13.779 /	-122.1	0.99846
	3	7.9533 /	87.9	0.99822	13.800	3-1	13.764 /	116.8	0.9974

# Modo SnapShot

## Alguns resultados:

// Arquivos de Resultados

Show Voltage LN Nodes

Show Power Elements

Shot.dss x Equivalente\_VLN\_Node.Txt x Equivalente\_Power\_elem\_kVA.bt x Equivalente

### CIRCUIT ELEMENT POWER FLOW

(Power Flow into element from indicated Bus)

#### Power Delivery Elements

	Bus Phase	kW	+j	kvar	kVA	PF
ELEMENT = "Vsource.SOURCE"						
A	1	-842.6	+j	-620.7	1046.5	0.8052
A	2	-669.5	+j	-335.1	748.6	0.8942
A	3	-1003.3	+j	-327.9	1055.6	0.9505
	TERMINAL TOTAL	-2515.4	+j	-1283.6	2824.0	0.8907
A	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
A	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
A	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
	TERMINAL TOTAL	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000

#### ELEMENT = "Transformer.TRAFO"

A	1	842.6	+j	620.7	1046.5	0.8052
A	2	669.5	+j	335.1	748.6	0.8942
A	3	1003.3	+j	327.9	1055.6	0.9505
A	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
	TERMINAL TOTAL	2515.4	+j	1283.6	2824.0	0.8907
B	1	-1173.9	+j	-509.1	1279.6	0.9174
B	2	-668.3	+j	-288.0	727.7	0.9183
B	3	-668.6	+j	-288.2	728.0	0.9183
B	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
	TERMINAL TOTAL	-2510.8	+j	-1085.3	2735.3	0.9179

#### Power Conversion Elements

	Bus Phase	kW	+j	kvar	kVA	PF
ELEMENT = "Load.CARGAC"						
C	1	501.3	+j	214.9	545.4	0.9191
C	4	-1.3	+j	-2.0	2.3	0.5554
	TERMINAL TOTAL	500.0	+j	213.0	543.5	0.9200


#### ELEMENT = "Load.CARGAD"

D	1	666.7	+j	284.0	724.6	0.9200
D	2	666.7	+j	284.0	724.6	0.9200
D	3	666.7	+j	284.0	724.6	0.9200
D	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
	TERMINAL TOTAL	2000.0	+j	852.0	2173.9	0.9200

Total Circuit Losses = 15.4 +j 218.7

Mo

■ A

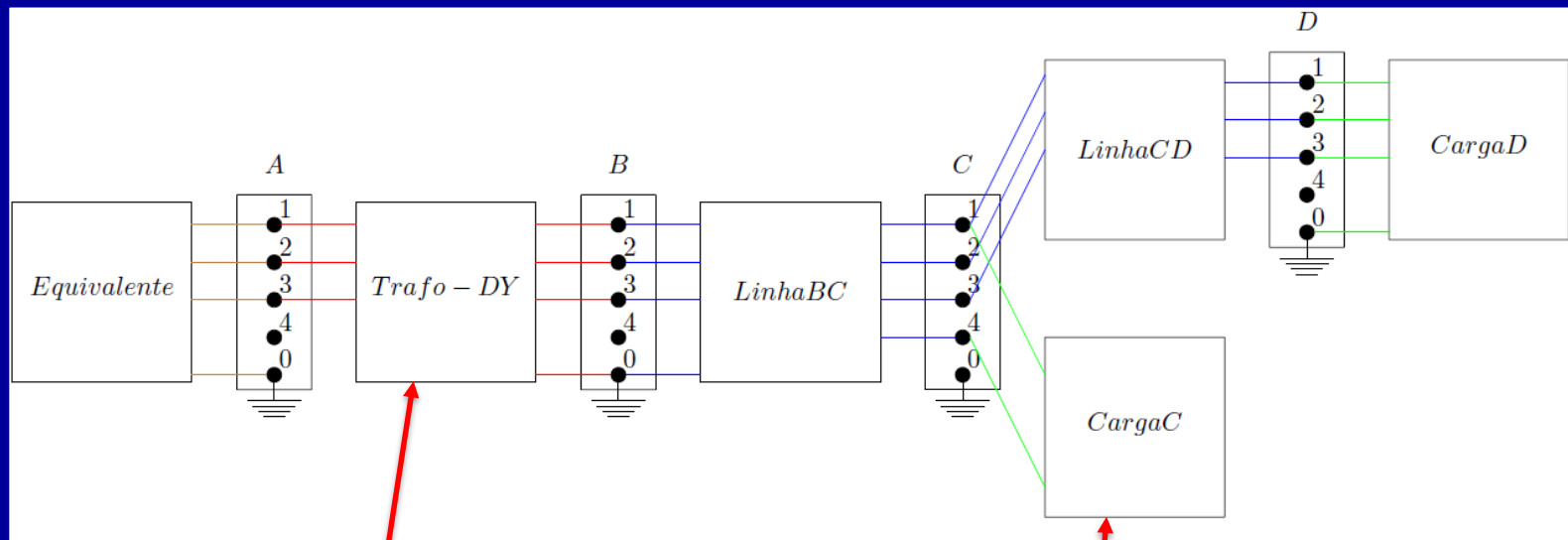

#### Power Delivery Elements

Bus	Phase	kW	+j	kvar	kVA	PF
ELEMENT = "Vsource.SOURCE"						
A	1	-842.6	+j	-620.7	1046.5	0.8052
A	2	-669.5	+j	-335.1	748.6	0.8942
A	3	-1003.3	+j	-327.9	1055.6	0.9505
TERMINAL TOTAL						
		-2515.4	+j	-1283.6	2824.0	0.8907
A	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
A	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
A	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
TERMINAL TOTAL						
		0.0	+j	0.0	0.0	1.0000

#### ELEMENT = "Transformer.TRAFO"

A	1	842.6	+j	620.7	1046.5	0.8052
A	2	669.5	+j	335.1	748.6	0.8942
A	3	1003.3	+j	327.9	1055.6	0.9505
A	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
TERMINAL TOTAL						
		2515.4	+j	1283.6	2824.0	0.8907
B	1	-1173.9	+j	-509.1	1279.6	0.9174
B	2	-668.3	+j	-288.0	727.7	0.9183
B	3	-668.6	+j	-288.2	728.0	0.9183
B	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
TERMINAL TOTAL						
		-2510.8	+j	-1085.3	2735.3	0.9179

#### Power Conversion Elements

Bus	Phase	kW	+j	kvar	kVA	PF
ELEMENT = "Load.CARGAC"						
C	1	501.3	+j	214.9	545.4	0.9191
C	4	-1.3	+j	-2.0	2.3	0.5554
TERMINAL TOTAL						
		500.0	+j	213.0	543.5	0.9200

#### ELEMENT = "Load.CARGAD"

D	1	666.7	+j	284.0	724.6	0.9200
D	2	666.7	+j	284.0	724.6	0.9200
D	3	666.7	+j	284.0	724.6	0.9200
D	0	0.0	+j	0.0	0.0	1.0000
TERMINAL TOTAL						
		2000.0	+j	852.0	2173.9	0.9200

Total Circuit Losses = 15.4 +j 218.7

# Modo *SnapShot*

## ■ Alguns resultados:

```
// Arquivos de Resultados
Show Voltage LN Nodes
Show Power Elements
Show Currents Elements
Show Losses

// Perfil de Tensao
Plot Profile

// Plot o Circuito
Plot circuit power max=2200 dots=n labels=n subs=y C1=Blue
```



# Modo SnapShot

## ■ Alguns resultados:

### Power Delivery Elements

Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j	(Imag)
ELEMENT = "Vsource.SOURCE"						
A	1	12.878 / _	143.6 =	-10.368	+j	7.6373
A	2	9.212 / _	33.4 =	7.6897	+j	5.0723
A	3	12.989 / _	-78.1 =	2.6786	+j	-12.71
-----						
A	0	12.878 / _	-36.4 =	10.368	+j	-7.6373
A	0	9.212 / _	-146.6 =	-7.6897	+j	-5.0723
A	0	12.989 / _	101.9 =	-2.6786	+j	12.71
ELEMENT = "Transformer.TRAFO"						
A	1	12.878 / _	-36.4 =	10.368	+j	-7.6373
A	2	9.212 / _	-146.6 =	-7.6897	+j	-5.0723
A	3	12.989 / _	101.9 =	-2.6786	+j	12.71
A	0	0 / _	0.0 =	0	+j	0
-----						
B	1	162.25 / _	123.3 =	-88.999	+j	135.69
B	2	91.054 / _	4.8 =	90.73	+j	7.6533
B	3	91.095 / _	-115.2 =	-38.738	+j	-82.446
B	0	71.259 / _	-58.7 =	37.008	+j	-58.205
ELEMENT = "Line.LINHABC"						
B	1	162.25 / _	-56.7 =	88.999	+j	-135.69
B	2	91.054 / _	-175.2 =	-90.73	+j	-7.6533
B	3	91.095 / _	64.8 =	38.738	+j	82.446
B	0	69.593 / _	123.2 =	-38.147	+j	58.206
-----						
C	1	162.27 / _	123.3 =	-88.988	+j	135.69
C	2	91.064 / _	4.8 =	90.742	+j	7.6533
C	3	91.104 / _	-115.2 =	-38.763	+j	-82.446
C	4	69.592 / _	-56.8 =	38.147	+j	-58.205

### Power Conversion Elements

Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j	(Imag)
ELEMENT = "Load.CARGAC"						
C	1	69.593 / _	-56.8 =	38.149	+j	-58.205
C	4	69.593 / _	123.2 =	-38.149	+j	58.205
ELEMENT = "Load.CARGAD"						
D	1	92.682 / _	-56.7 =	50.831	+j	-77.5
D	2	91.071 / _	-175.2 =	-90.751	+j	-7.6353
D	3	91.112 / _	64.8 =	38.784	+j	82.445
D	0	2.92 / _	67.1 =	1.1362	+j	2.6898

Power

Bus

ELEMEN

A


A

A

A

A

A

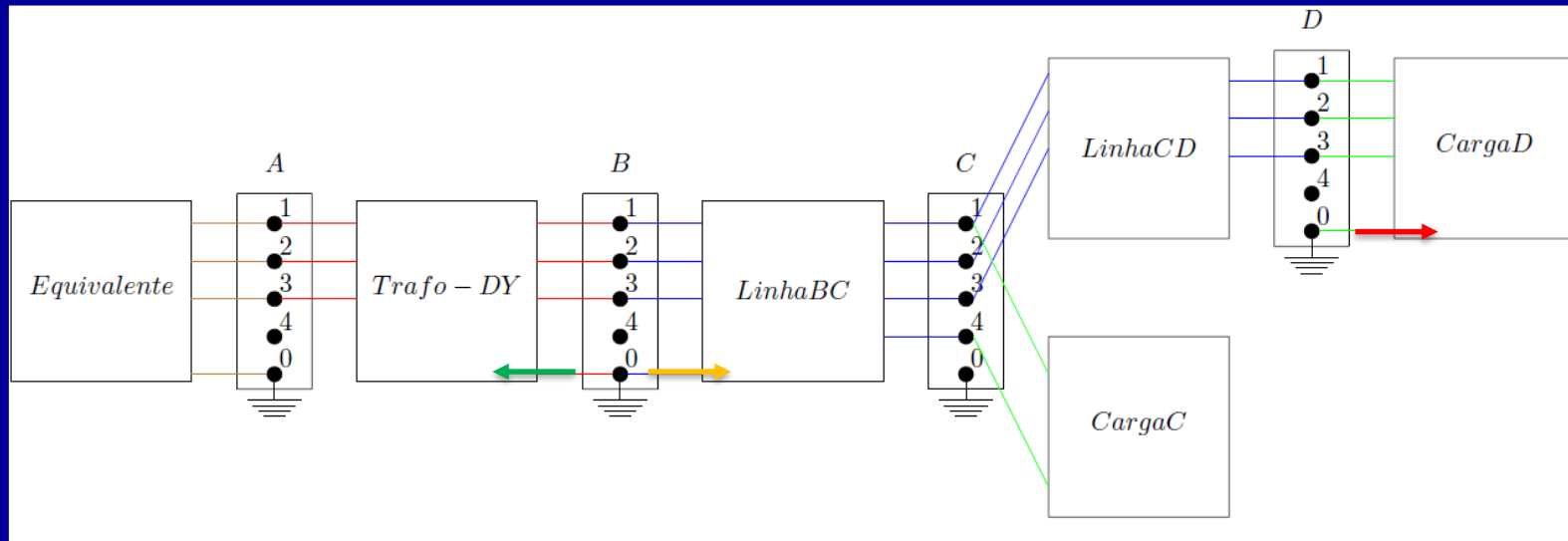

ELEMENT = "Transformer.TRAFO"

A	1	12.878	/	-36.4	=	10.368	+j	-7.6373
A	2	9.212	/	-146.6	=	-7.6897	+j	-5.1373
A	3	12.989	/	101.9	=	-2.6786	+j	-5.1373
A	0	0	/	0.0	=	0	+j	0
<hr/>								
B	1	162.25	/	123.3	=	-88.999	+j	135.69
B	2	91.054	/	4.8	=	90.73	+j	7.6533
B	3	91.095	/	-115.2	=	-38.738	+j	-82.446
B	0	71.259	/	-58.7	=	37.008	+j	-58.205

ELEMENT = "Line.LINHABC"

B	1	162.25	/	-56.7	=	88.999	+j	-135.69
B	2	91.054	/	-175.2	=	-90.73	+j	-7.6533
B	3	91.095	/	64.8	=	38.738	+j	-82.446
B	0	69.593	/	123.2	=	-38.147	+j	58.206

C	1	162.27	/	123.3	=	-88.988	+j	135.69
C	2	91.064	/	4.8	=	90.742	+j	7.6533
C	3	91.104	/	-115.2	=	-38.763	+j	-82.446
C	4	69.592	/	-56.8	=	38.147	+j	-58.205

Power Conversion Elements

Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j	(Imag)
<hr/>						
ELEMENT = "Load.CARGAC"						
C	1	69.593	/	-56.8	=	38.149 +j -58.205
C	4	69.593	/	123.2	=	-38.149 +j 58.205

ELEMENT = "Load.CARGAD"

D	1	92.682	/	-56.7	=	50.831 +j -77.5
D	2	91.071	/	-175.2	=	-90.751 +j -7.6353
D	3	91.112	/	64.8	=	38.784 +j 82.445
D	0	2.92	/	67.1	=	1.1362 +j 2.6898

# Modo *SnapShot*

## ■ Alguns resultados:

```
// Arquivos de Resultados
```

```
Show Voltage LN Nodes
```

```
Show Power Elements
```

```
Show Currents Elements
```


```
Show Losses
```

```
// Perfil de T
```

```
Plot Profile
```

```
// Plot o Circ
```

```
Plot circuit p
```

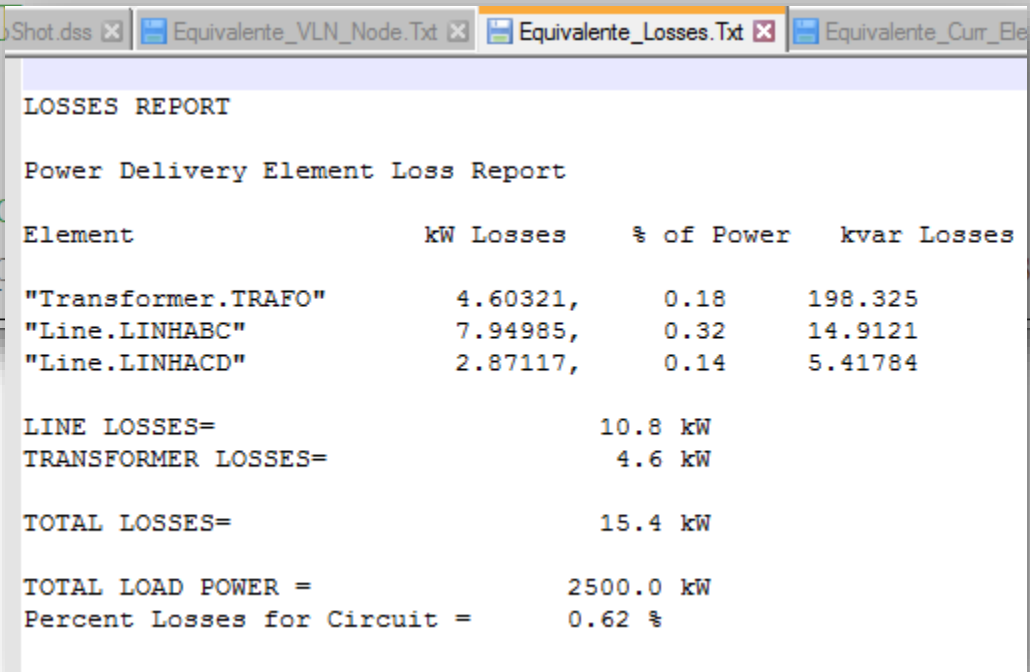

The screenshot shows a software window with the title bar 'Equivalente\_Losses.Txt'. The window content is a 'LOSSES REPORT' with the following data:

Element	kW Losses	% of Power	kvar Losses
"Transformer.TRAFO"	4.60321,	0.18	198.325
"Line.LINHABC"	7.94985,	0.32	14.9121
"Line.LINHACD"	2.87117,	0.14	5.41784

Summary data from the report:

- LINE LOSSES= 10.8 kW
- TRANSFORMER LOSSES= 4.6 kW
- TOTAL LOSSES= 15.4 kW
- TOTAL LOAD POWER = 2500.0 kW
- Percent Losses for Circuit = 0.62 %

=y C1=Blue


# Modo SnapShot

## Alguns resultados

```
// Arquivos de Re  
Show Voltage LN N  
Show Power Element  
Show Currents Ele  
Show Losses
```

```
// Perfil de Tens  
Plot Profile
```
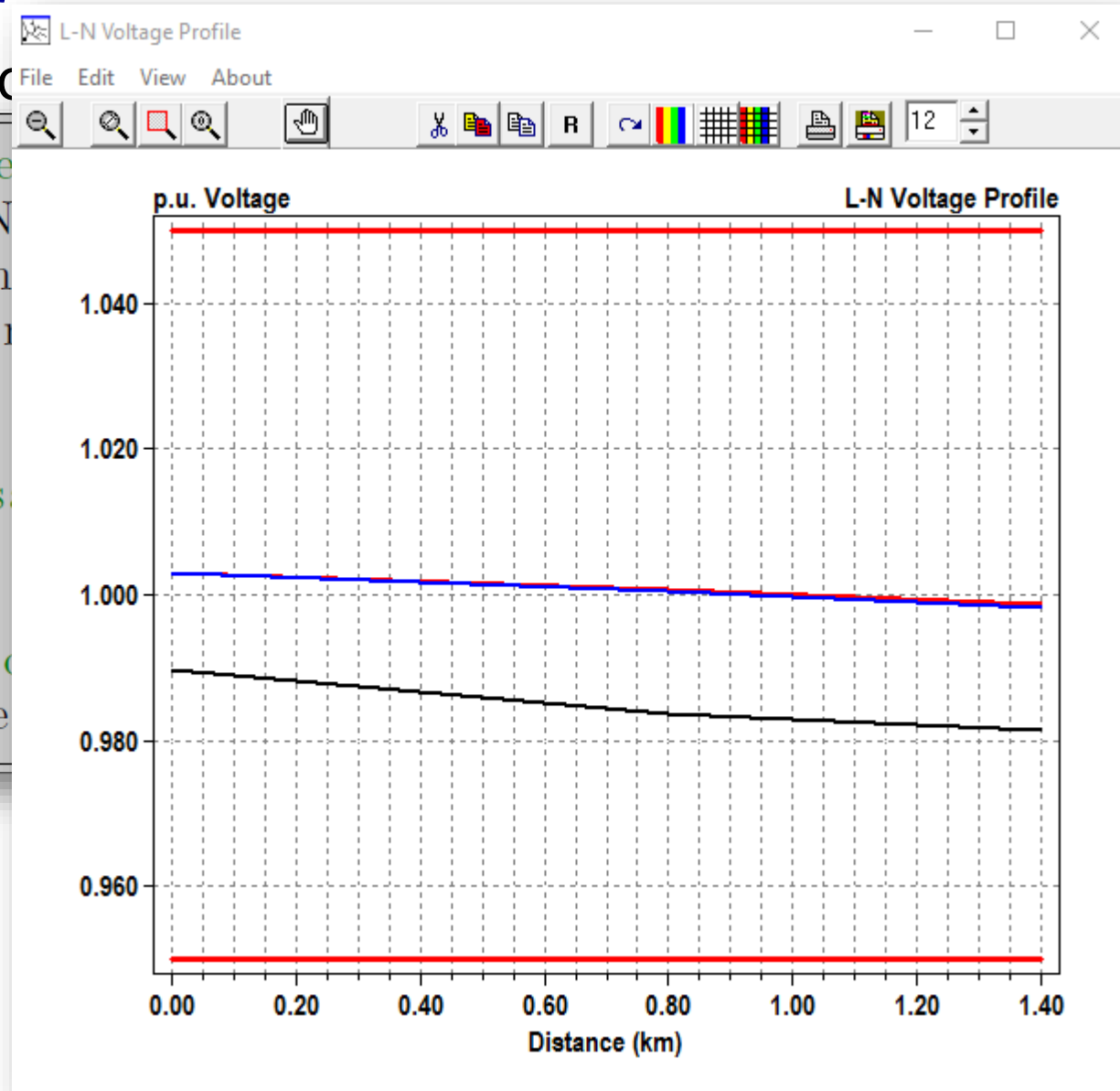
```
// Plot o Circuito  
Plot circuit power
```




# Modo *SnapShot*

## ■ Alguns resultados

```
// Arquivos de Resu
Show Voltage LN Nod
Show Power Elements
Show Currents Eleme
Show Losses

// Perfil de Tensao
Plot Profile

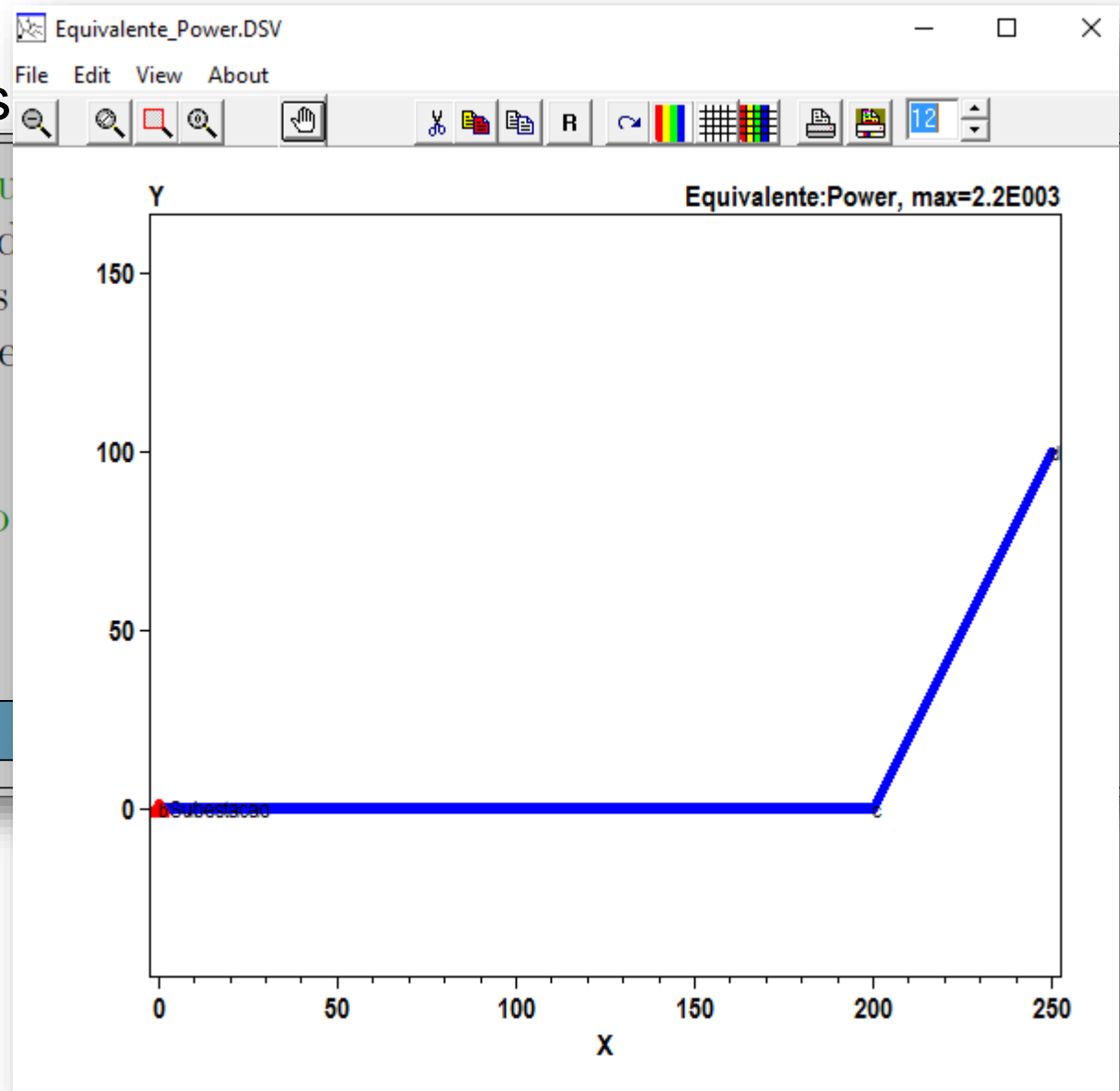// Plot o Circuito
Plot circuit power
```




## Elemento *Fault* no Modo *SnapShot*

- Curto-circuitos podem ser aplicados através do elemento *Fault*
- Comandos necessários para a simulação:

```
// Definindo Tensoes de base
Set voltagebases=[138 13.8]
Calc voltagebases


// Dados da Falta monofasica na Barra C
New Fault.1 Fase bus1=C.2 phases=1 r=0.0001

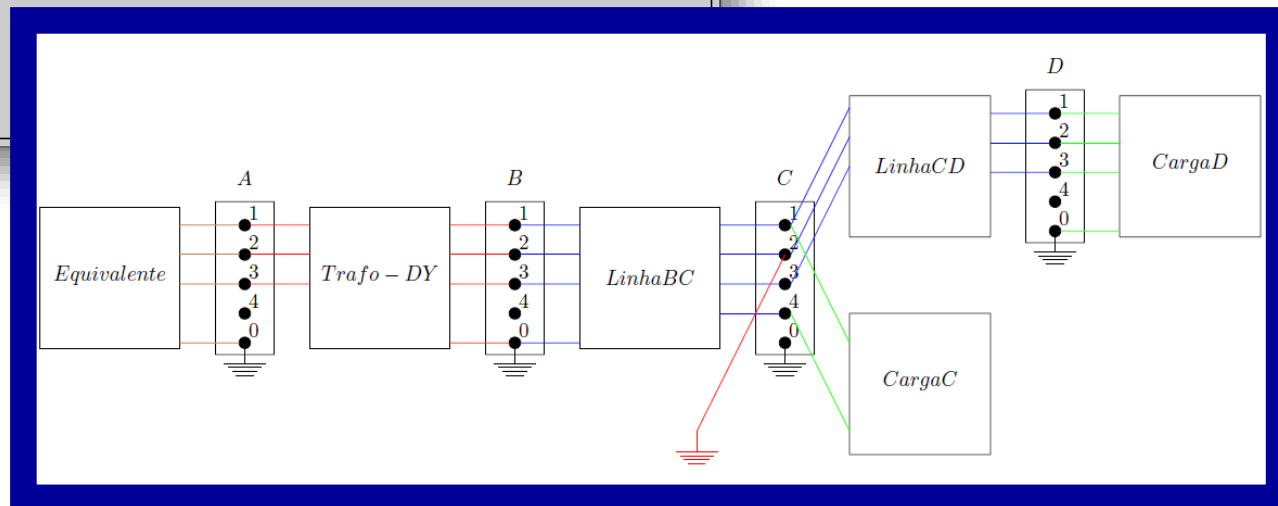// SnapShot Mode
Set mode=SnapShot
Solve
```



# Elemento *Fault* no

## ■ Alguns resultados:

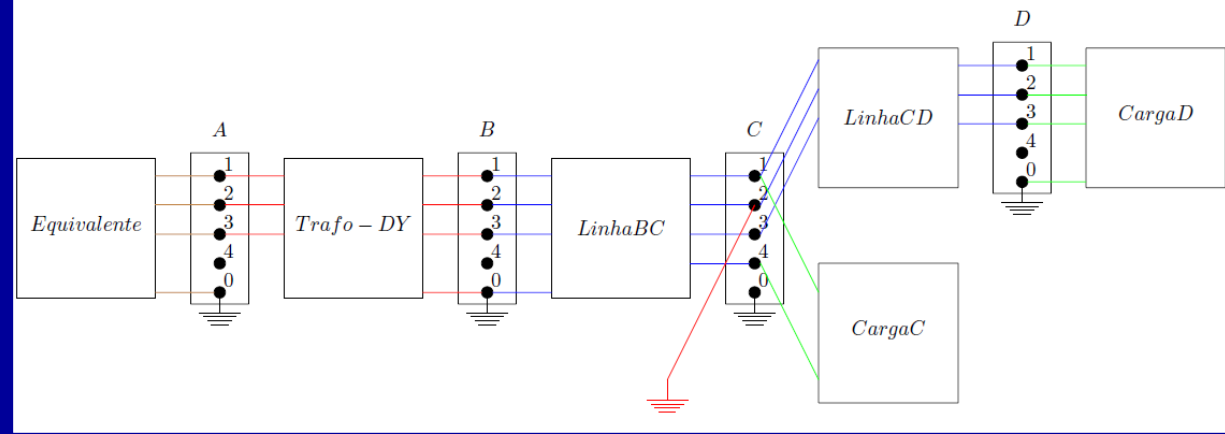

LINE-GROUND and LINE-LINE VOLTAGES BY BUS & NODE


Bus	Node	VLN (kV)	Angle	pu	Base kV	Node-Node	VLL (kV)	Angle	pu
A	.. 1	81.256 / _	0.0	1.0199	138.000	1-2	140.74 / _	30.0	1.0198
	- 2	81.259 / _	-120.0	1.0199	138.000	2-3	140.76 / _	-90.0	1.02
	- 3	81.267 / _	120.0	1.02	138.000	3-1	140.75 / _	150.0	1.0199
B	.. 1	7.9188 / _	-33.2	0.99389	13.800	1-2	8.9558 / _	-25.7	0.64897
	- 2	1.5122 / _	-162.7	0.18979	13.800	2-3	8.5894 / _	-101.3	0.62242
	- 3	7.9768 / _	88.3	1.0012	13.800	3-1	13.872 / _	117.4	1.0052
C	.. 1	8.3534 / _	-28.3	1.0484	13.800	1-2	8.3536 / _	-28.3	0.60533
	- 2	0.00020966 / _	124.6	2.6314E-005	13.800	2-3	8.3488 / _	-96.7	0.60499
	- 3	8.349 / _	83.3	1.0479	13.800	3-1	13.815 / _	117.5	1.0011
	- 4	0.83678 / _	24.3	0.10503	13.800				
D	.. 1	8.3488 / _	-28.6	1.0479	13.800	1-2	8.3365 / _	-28.4	0.6041
	- 2	0.028513 / _	-93.0	0.0035787	13.800	2-3	8.3316 / _	-96.8	0.60374
	- 3	8.3031 / _	83.2	1.0421	13.800	3-1	13.787 / _	117.4	0.99903

ELEMENT = "Fault.1FASE"

C	2	2096.6 / _	124.6 =	-1189.6 +j	1726.4
-----					
C	0	2096.6 / _	-55.4 =	1189.6 +j	-1726.4

# Elemento *Fault* no

## ■ Alguns resultados:

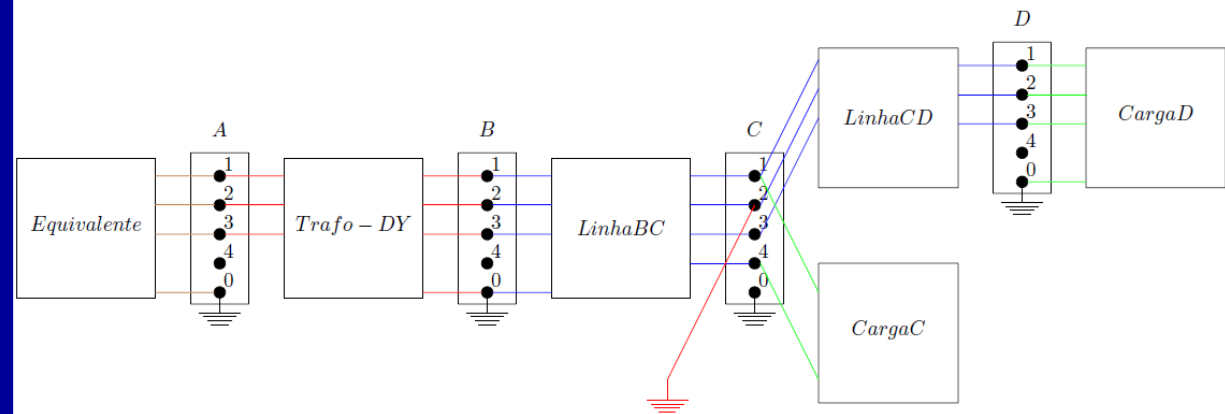


### LINE-GROUND and LINE-LINE VOLTAGES BY BUS & NODE

Bus	Node	VLN (kV)	Angle	pu	Base kV	Node-No
A ..	1	81.256 / _	0.0	1.0199	138.000	1-2
	2	81.259 / _	-120.0	1.0199	138.000	2-3
	3	81.267 / _	120.0	1.02	138.000	3-1
B ..	1	7.9188 / _	-33.2	0.99389	13.800	1-2
	2	1.5122 / _	-162.7	0.18979	13.800	2-3
	3	7.9768 / _	88.3	1.0012	13.800	3-1
C ..	1	8.3534 / _	-28.3	1.0484	13.800	1-2
	2	0.00020966 / _	124.6	2.6314E-005	13.800	2
	3	8.349 / _	83.3	1.0479	13.800	3-1
	4	0.83678 / _	24.3	0.10503	13.800	
D ..	1	8.3488 / _	-28.6	1.0479	13.800	1-2
	2	0.028513 / _	-93.0	0.0035787	13.800	2-3
	3	8.3031 / _	83.2	1.0421	13.800	3-1

ELEMENT = "Fault.1FASE"

C	2	2096.6 / _	124.6 =	-1189.6 +j	172
-----					
C	0	2096.6 / _	-55.4 =	1189.6 +j	-172

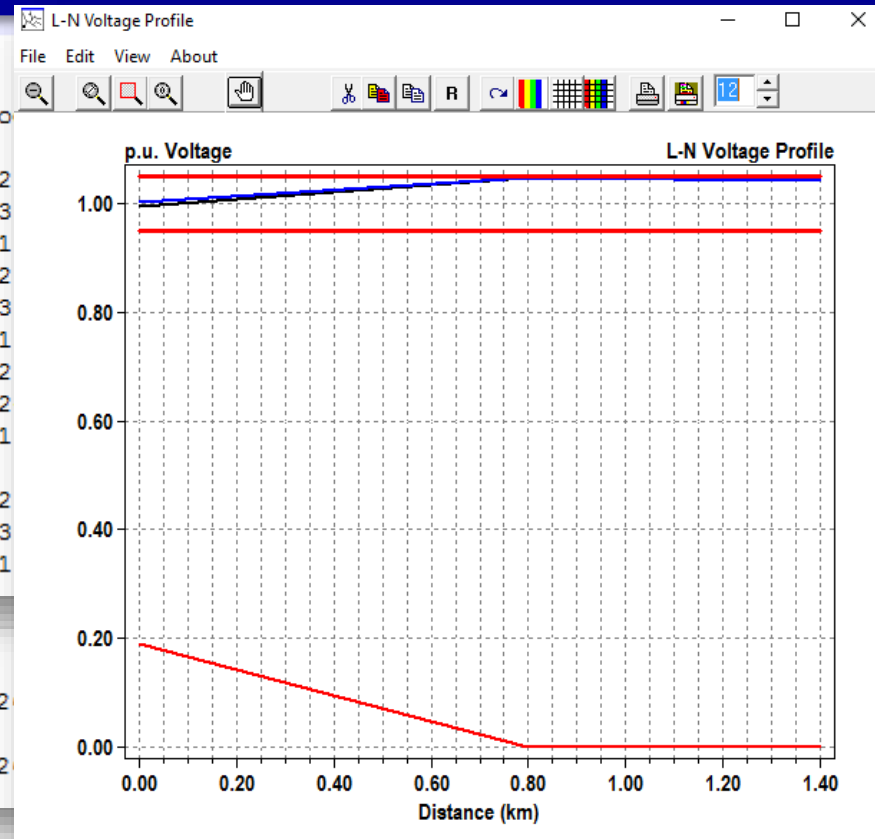




## Elemento *Fault* no Modo *SnapShot*

- Curto-circuitos podem ser aplicados através do elemento *Fault*
- Comandos para a simulação:

```
// Definindo Tensoes de base
Set voltagebases=[138 13.8]
Calc voltagebases


// Dados da Falta Trifasica na Barra D
New Fault.3Fases bus1=D phases=3 r=0.0001

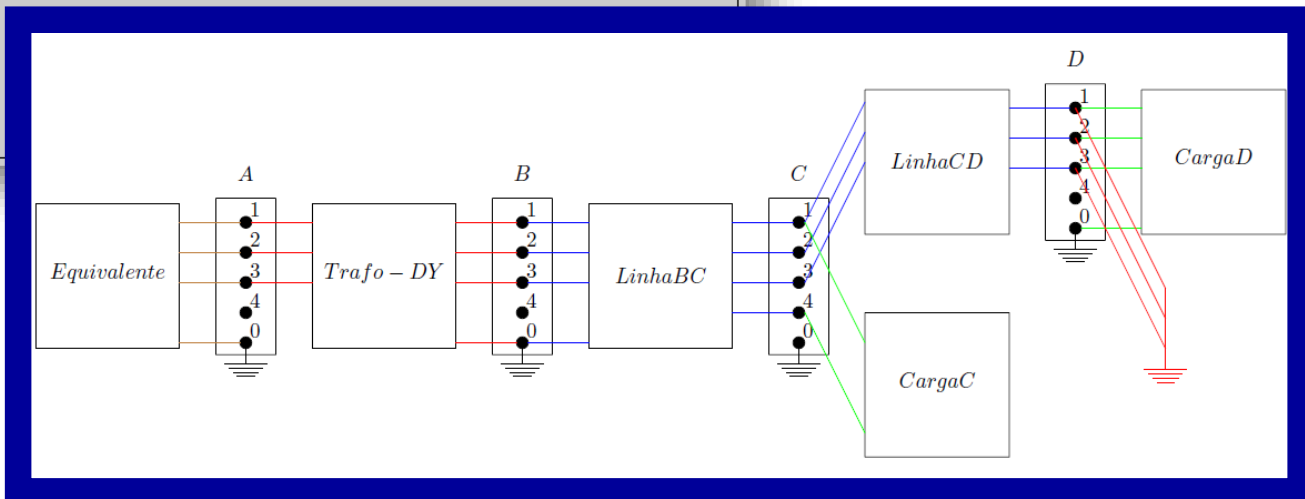// SnapShot Mode
Set mode=SnapShot
Solve
```



# Elemento *Fault* no

## ■ Alguns resultados:

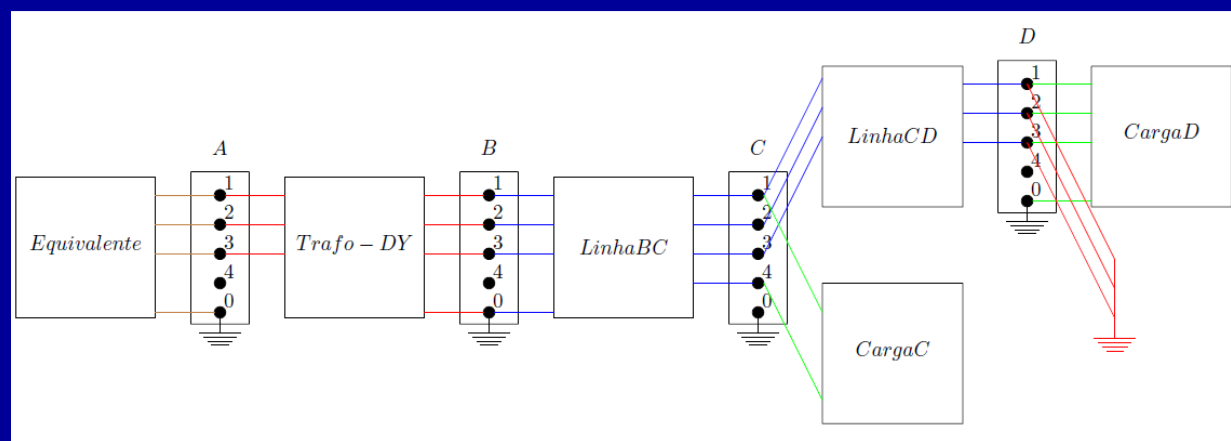

### LINE-GROUND and LINE-LINE VOLTAGES BY BUS & NODE


Bus	Node	VLN (kV)	Angle	pu	Base kV	Node-Node	VLL (kV)	Angle	pu
A	.. 1	81.247 / _	0.0	1.0197	138.000	1-2	140.72 / _	30.0	1.0197
	- 2	81.247 / _	-120.0	1.0197	138.000	2-3	140.72 / _	-90.0	1.0197
	- 3	81.248 / _	120.0	1.0197	138.000	3-1	140.72 / _	150.0	1.0197
B	.. 1	1.3608 / _	-53.8	0.1708	13.800	1-2	2.22 / _	-22.9	0.16087
	- 2	1.2641 / _	-169.3	0.15866	13.800	2-3	2.2394 / _	-137.8	0.16228
	- 3	1.3368 / _	71.9	0.16778	13.800	3-1	2.4004 / _	99.3	0.17394
C	.. 1	0.56152 / _	-49.3	0.070477	13.800	1-2	0.98725 / _	-20.2	0.07154
	- 2	0.56708 / _	-171.3	0.071175	13.800	2-3	0.98031 / _	-141.0	0.071037
	- 3	0.56845 / _	69.3	0.071346	13.800	3-1	0.97156 / _	99.8	0.070403
	- 4	0.031911 / _	-3.8	0.0040052	13.800				
D	.. 1	0.00021696 / _	-113.8	2.723E-005	13.800	1-2	0.00037922 / _	-84.2	2.748E-005
	- 2	0.00021865 / _	125.2	2.7443E-005	13.800	2-3	0.00037656 / _	155.0	2.7287E-005
	- 3	0.00021621 / _	5.2	2.7137E-005	13.800	3-1	0.00037319 / _	35.8	2.7043E-005

### ELEMENT = "Fault.3FASES"

D	1	2169.6 / _	-113.8 =	-874.86 +j	-1985.4
D	2	2186.5 / _	125.2 =	-1259.5 +j	1787.3
D	3	2162.1 / _	5.2 =	2153.3 +j	195.89
-----					
D	0	2169.6 / _	66.2 =	874.86 +j	1985.4
D	0	2186.5 / _	-54.8 =	1259.5 +j	-1787.3
D	0	2162.1 / _	-174.8 =	-2153.3 +j	-195.89

# Elemento *Fault* no

## ■ Alguns resultados:

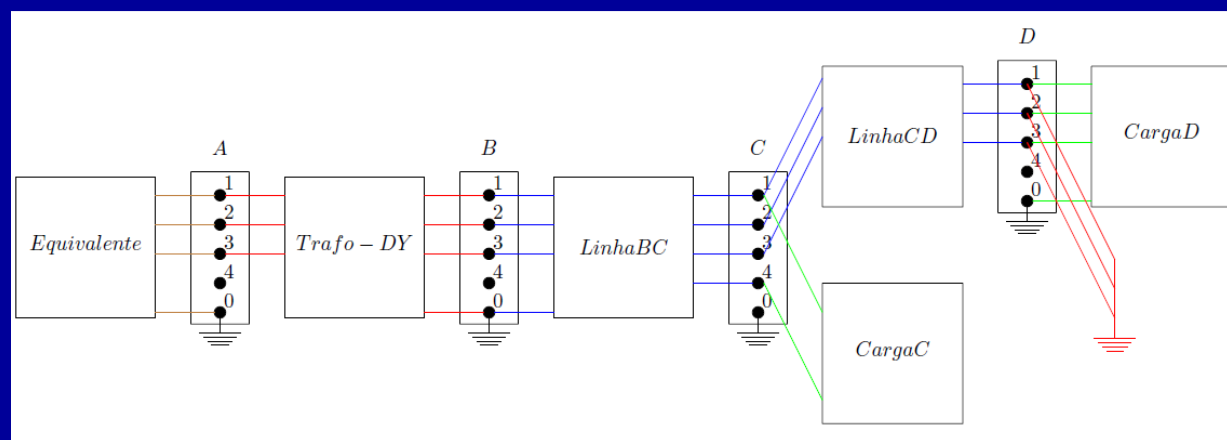


LINE-GROUND and LINE-LINE VOLTAGES BY BUS & NODE

Bus	Node	VLN (kV)	Angle	pu	Base kV	Node-Node
A	.. 1	81.247 / _	0.0	1.0197	138.000	1-2
	- 2	81.247 / _	-120.0	1.0197	138.000	2-3
	- 3	81.248 / _	120.0	1.0197	138.000	3-1
B	.. 1	1.3608 / _	-53.8	0.1708	13.800	1-2
	- 2	1.2641 / _	-169.3	0.15866	13.800	2-3
	- 3	1.3368 / _	71.9	0.16778	13.800	3-1
C	.. 1	0.56152 / _	-49.3	0.070477	13.800	1-2
	- 2	0.56708 / _	-171.3	0.071175	13.800	2-3
	- 3	0.56845 / _	69.3	0.071346	13.800	3-1
	- 4	0.031911 / _	-3.8	0.0040052	13.800	
D	.. 1	0.00021696 / _	-113.8	2.723E-005	13.800	1-2
	- 2	0.00021865 / _	125.2	2.7443E-005	13.800	2-3
	- 3	0.00021621 / _	5.2	2.7137E-005	13.800	3-1

ELEMENT = "Fault.3FASES"

D	1	2169.6 / _	-113.8 =	-874.86 + j	-1985.5
D	2	2186.5 / _	125.2 =	-1259.5 + j	1787.5
D	3	2162.1 / _	5.2 =	2153.3 + j	195.8
-----					
D	0	2169.6 / _	66.2 =	874.86 + j	1985.5
D	0	2186.5 / _	-54.8 =	1259.5 + j	-1787.5
D	0	2162.1 / _	-174.8 =	-2153.3 + j	-195.8

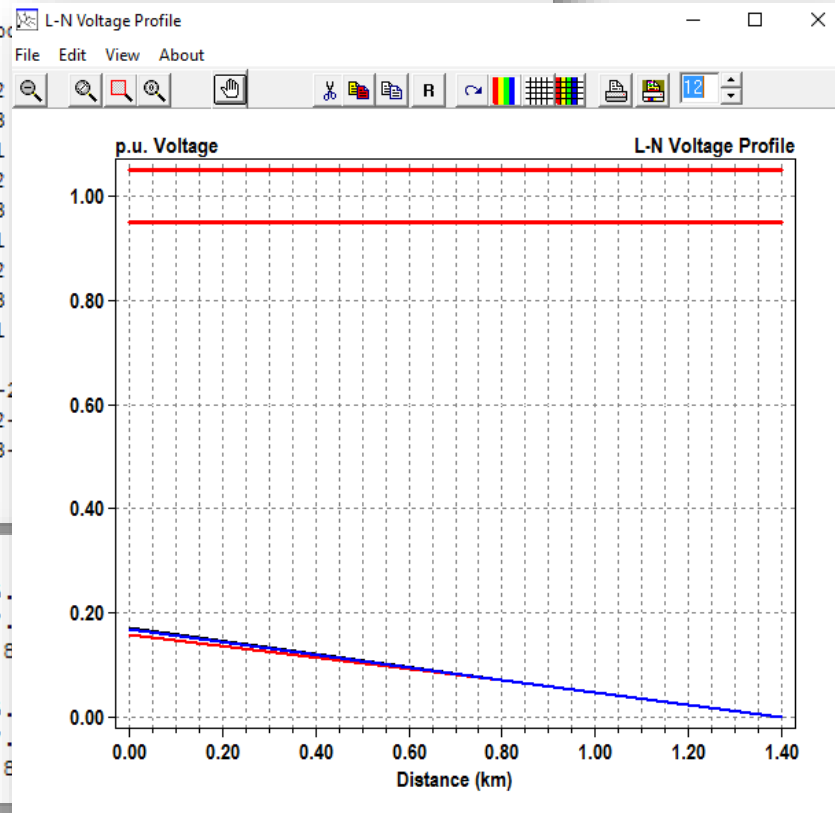

## Modo *FaultStudy*

- Calcula as correntes de falta em todas as barras do sistema
- Comandos para a simulação:

```
// Definindo Tensoes de base
Set voltagebases=[138 13.8]
Calc voltagebases

// FaultStudy Mode
Set mode=FaultStudy
Solve

// Coordenadas
BusCoords Coordenadas.csv

// Arquivos de Resultados
Export SeqZ
Show fault
Export FaultStudy
```

# Modo *FaultStudy*

- Calcula as correntes de falta em todas as barras do sistema
- Comandos para a simulação:

```
// Definindo Tensoes de base  
Set voltagebases=[138 13.8]  
Calc voltagebases
```

```
//  
Set  
Solve
```

```
// Coordenadas  
BusCoords Coordenadas.csv
```

```
// Arquivos de Resultados
```

```
Export SeqZ
```

```
Show fault
```

```
Export FaultStudy
```

Bus	NumNodes	R1	X1	R0	X0	Z1	Z0	"X1/R1"	"X0/R0"		
"A"	3,	0.023095,	0.0923759,	0.0258629,	0.0775887,	0.0952192,	0.0817857,			4,	3
"B"	3,	0.217139,	3.10346,	0.214576,	3.1014,	3.11105,	3.10881,			14.29,	14.45
"C"	4,	0.365238,	2.63768,	0.567647,	3.75008,	2.66285,	3.7928,			7.222,	6.606
"D"	3,	0.513422,	3.6057,	0.925307,	5.51569,	3.64207,	5.59277,			7.023,	5.961

# Modo *FaultStudy*

- Calcula as correntes de falha
- Comandos para exportar resultados

```
// Definindo T
Set voltagebas
Calc voltagebas
```

```
// I
Set
Solve
```

```
// Coordenadas
BusCoords Coord
```

```
// Arquivos de
Export SeqZ
Show fault
Export FaultStudy
```

Study.dss Equivalente\_FaultStudy.Txt Equivalente\_EXP\_SEQZ.CSV Equivalente\_EXP\_FAULTS.CSV

FAULT STUDY REPORT

ALL-Node Fault Currents

Bus	Node 1	X/R	Node 2	X/R	Node 3	X/R	...	(Amps)
"A",	853475,	4.0,	853475,	4.0,	853475,	4.0		
"B",	2561,	11.7,	2560,	16.1,	2560,	16.1		
"C",	2325,	6.9,	2343,	10.2,	2313,	9.9,	37,	3.5
"D",	2172,	5.8,	2189,	7.8,	2164,	7.8		

ONE-Node to ground Faults

Bus	Node	Amps	Node 1	Node 2	Node 3	...	pu Node Voltages (L-N Volts if no base)
"A"	1	896144	0.000	0.974	1.018		
"A"	2	896146	1.018	0.000	0.974		
"A"	3	896147	0.974	1.018	0.000		
"B"	1	2562	0.000	1.004	1.003		
"B"	2	2561	0.992	0.000	1.004		
"B"	3	2561	0.992	1.003	0.000		
"C"	1	2094	0.000	1.052	1.057	0.096	
"C"	2	2099	1.048	0.000	1.047	0.105	
"C"	3	2098	1.030	1.061	0.000	0.098	
"C"	4	38	0.985	1.003	1.001	0.000	
"D"	1	1840	0.000	1.078	1.087		
"D"	2	1848	1.077	0.000	1.074		
"D"	3	1848	1.058	1.090	0.000		

Adjacent Node-Node Faults

Bus	Node-Node	Amps	Node 1	Node 2	Node 3	...	pu Node Voltages (L-N Volts if no base)
"A"	1 2	739035	0.510	0.510	1.020		
"A"	2 3	739038	1.020	0.510	0.510		
"B"	1 2	2203	0.499	0.499	1.004		



# Modo *FaultStudy*

- Calcula as correntes de falha
- Comandos para exportar resultados

```
// Definindo T
Set voltagebas
Calc voltagebas
```

```
// I
Set
Solve
```

```
// Coordenadas
BusCoords Coord
```

```
// Arquivos de
Export SeqZ
Show fault
Export FaultStudy
```

FAULT STUDY REPORT

ALL-Node Fault Currents

Bus	Node 1	X/R	Node 2	X/R	Node 3	X/R	...	(Amps)
"A",	853475,	4.0,	853475,	4.0,	853475,	4.0		
"B",	2561,	11.7,	2560,	16.1,	2560,	16.1		
"C",	2325,	6.9,	2343,	10.2,	2313,	9.9,	37,	3.5
"D",	2172,	5.8,	2189,	7.8,	2164,	7.8		

ONE-Node to ground Faults

Bus	Node	Amps	Node 1	Node 2	Node 3	...
"A"	1	896144	0.000	0.974	1.018	
"A"	2	896146	1.018	0.000	0.974	
"A"	3	896147	0.974	1.018	0.000	
"B"	1	2560	0.000	1.004	1.004	
"B"	2					
"B"	3					
"C"	1					
"C"	2					
"C"	3					
"D"	1					
"D"	2					
"D"	3	1848	1.058	1.090	0.000	

Adjacent Node-Node Faults

Bus	Node-Node	Amps	Node 1	Node 2	Node 3	...
"A"	1 2	739035	0.510	0.510	1.020	
"A"	2 3	739038	1.020	0.510	0.510	
"B"	1 2	2203	0.499	0.499	1.004	

Bus, NumNodes,

"A",	3,	0.023
"B",	3,	0.217
"C",	4,	0.365
"D",	3,	0.513

Bus, 3-Phase, 1-Phase, L-L

A	, 853475,	895885,	739038
B	, 2561,	2562,	2217
C	, 2343,	2099,	2067
D	, 2189,	1848,	1886

# Comparação entre *FaultStudy* e *Fault (SnapShot)*

## FaultStudy

ONE-Node to ground Faults						
Bus	Node	Amps	pu Node Voltages (L-N V)			
			Node 1	Node 2	Node 3	...
"A"	1	896144	0.000	0.974	1.018	
"A"	2	896146	1.018	0.000	0.974	
"A"	3	896147	0.974	1.018	0.000	
"B"	1	2562	0.000	1.004	1.003	
"B"	2	2561	0.992	0.000	1.004	
"B"	3	2561	0.992	1.003	0.000	
"C"	1	2094	0.000	1.052	1.057	
"C"	2	2099	1.048	0.000	1.047	
"C"	3	2098	1.030	1.061	0.000	
"C"	4	38	0.985	1.003	1.001	
"D"	1	1840	0.000	1.078	1.087	
"D"	2	1848	1.077	0.000	1.074	
"D"	3	1848	1.058	1.090	0.000	

## Fault (SnapShot)

ELEMENT = "Fault.1FASE"

C 2 2096.6 / 124.6 = -1189.6 +j 1726.4

C 0 2096.6 / -55.4 = 1189.6 +j -1726.4



# Comparação entre *FaultStudy* e *Fault (SnapShot)*

## FaultStudy

ONE-Node to ground Faults

			pu Node Voltages (L-N V)			
Bus	Node	Amps	Node 1	Node 2	Node 3	...
"A"	1	896144	0.000	0.974	1.018	
"A"	2	896146	1.018	0.000	0.974	
"A"	3	896147	0.974	1.018	0.000	
"B"	1	2562	0.000	1.004	1.003	
"B"	2	2561	0.992	0.000	1.004	
"B"	3	2561	0.992	1.003	0.000	
"C"	1	2094	0.000	1.052	1.057	
"C"	2	2099	1.048	0.000	1.047	
"C"	3	2098	1.030	1.061	0.000	
"C"	4	38	0.985	1.003	1.001	
"D"	1	1840	0.000	1.078	1.087	
"D"	2	1848	1.077	0.000	1.074	
"D"	3	1848	1.058	1.090	0.000	

## Fault (SnapShot)

ELEMENT = "Fault.1FASE"

$$\begin{array}{lcl} \text{C} & 2 & 2096.6 / \_ 124.6 = -1189.6 + j \quad 1726.4 \\ \hline \text{C} & 0 & 2096.6 / \_ -55.4 = 1189.6 + j \quad -1726.4 \end{array}$$

FAULT STUDY REPORT

ALL-Node Fault Currents

Bus	Node 1	X/R	Node 2	X/R	Node 3	X/R
"A",	853475,	4.0,	853475,	4.0,	853475,	4.0
"B",	2561,	11.7,	2560,	16.1,	2560,	16.1
"C",	2325,	6.9,	2343,	10.2,	2313,	9.9,
"D",	2172,	5.8,	2189,	7.8,	2164,	7.8

ELEMENT = "Fault.3FASES"

$$\begin{array}{lcl} \text{D} & 1 & 2169.6 / \_ -113.8 = -874.86 + j \quad -1985.4 \\ \text{D} & 2 & 2186.5 / \_ 125.2 = -1259.5 + j \quad 1787.3 \\ \text{D} & 3 & 2162.1 / \_ 5.2 = 2153.3 + j \quad 195.89 \\ \hline \text{D} & 0 & 2169.6 / \_ 66.2 = 874.86 + j \quad 1985.4 \\ \text{D} & 0 & 2186.5 / \_ -54.8 = 1259.5 + j \quad -1787.3 \\ \text{D} & 0 & 2162.1 / \_ -174.8 = -2153.3 + j \quad -195.89 \end{array}$$

## Modo *Harmonic*

- Realiza o fluxo de potência para as harmônicas selecionadas
- Comandos para a simulação:


```
// Dados dos Espectros Harmonicos das Cargas
New Spectrum.spCargaC NumHarm=3 harmonic=(1 3 5) %mag=(100 5 1) angle=(0 180 90)
New Spectrum.spCargaD NumHarm=2 harmonic=(1 5) %mag=(100 2) angle=(0 30)

// Dados das Cargas
// Model=1 -> Potencia Constante
New Load.CargaC phases=1 bus1=C.1.4 kv=7.9674 kw=500 pf=0.92 model=1 spectrum=spCargaC
New Load.CargaD phases=3 bus1=D conn=wye kv=13.8 kw=2000 pf=0.92 model=1 spectrum=spCargaD
```

```
// Monitores na Sub (deve ser conectado em um elemento e nao em uma barra)
New Monitor.PotenciaSub element=Transformer.Trafo terminal=1 mode=1 ppolar=no
New Monitor.TensaoSub element=Transformer.Trafo terminal=1 mode=0
```

```
// Definindo Tensoes de base
Set voltagebases=[138 13.8]
Calc voltagebases
```
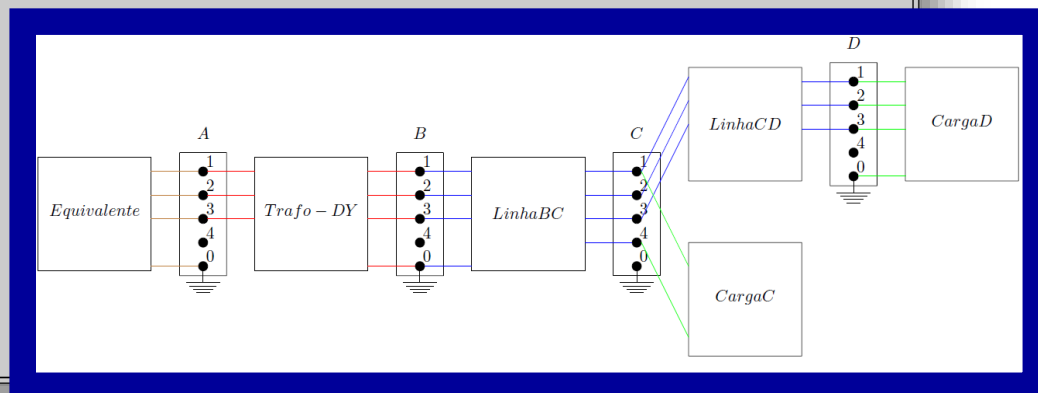
```
// Harmonics Mode
Set mode=SnapShot
Solve
Set mode=Harmonic
Solve
```




# Modo *Harmonic*
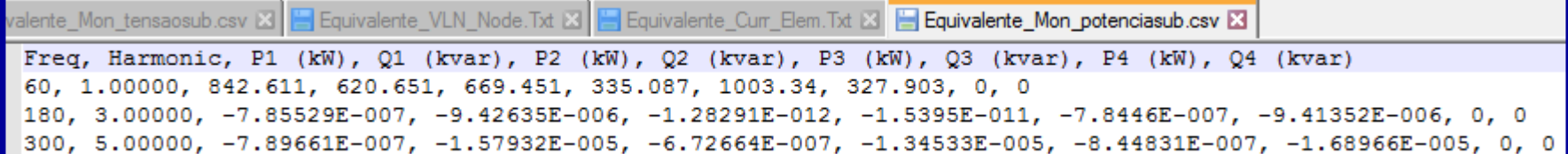
## ■ Alguns resultados:

```
// Arquivos dos Monitores
Show Monitor PotenciaSub
Show Monitor TensaoSub

// Arquivos de Resultados
Show Voltage LN Nodes
Show Currents Elements
```




Freq	Harmonic	P1 (kW)	Q1 (kvar)	P2 (kW)	Q2 (kvar)	P3 (kW)	Q3 (kvar)	P4 (kW)	Q4 (kvar)
60	1.00000	842.611	620.651	669.451	335.087	1003.34	327.903	0	0
180	3.00000	-7.85529E-007	-9.42635E-006	-1.28291E-012	-1.5395E-011	-7.8446E-007	-9.41352E-006	0	0
300	5.00000	-7.89661E-007	-1.57932E-005	-6.72664E-007	-1.34533E-005	-8.44831E-007	-1.68966E-005	0	0

# Modo *Harmonic*
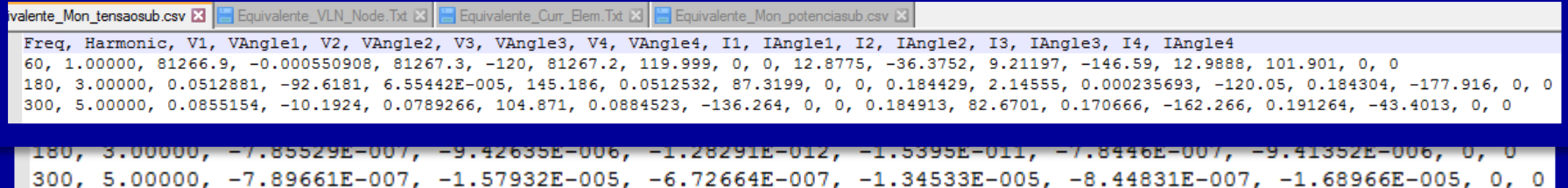
## ■ Alguns resultados:

```
// Arquivos dos Monitores
Show Monitor PotenciaSub
Show Monitor TensaoSub

// Arquivos de Resultados
Show Voltage LN Nodes
Show Currents Elements
```



Freq	Harmonic	V1	VAngle1	V2	VAngle2	V3	VAngle3	V4	VAngle4	I1	IAngle1	I2	IAngle2	I3	IAngle3	I4	IAngle4
60	1.00000	81266.9	-0.000550908	81267.3	-120	81267.2	119.999	0	0	12.8775	-36.3752	9.21197	-146.59	12.9888	101.901	0	0
180	3.00000	0.0512881	-92.6181	6.55442E-005	145.186	0.0512532	87.3199	0	0	0.184429	2.14555	0.000235693	-120.05	0.184304	-177.916	0	0
300	5.00000	0.0855154	-10.1924	0.0789266	104.871	0.0884523	-136.264	0	0	0.184913	82.6701	0.170666	-162.266	0.191264	-43.4013	0	0
180	3.00000	-7.85529E-007	-9.42635E-006	-1.28291E-012	-1.5395E-011	-7.8446E-007	-9.41352E-006	0	0								
300	5.00000	-7.89661E-007	-1.57932E-005	-6.72664E-007	-1.34533E-005	-8.44831E-007	-1.68966E-005	0	0								

# Modo Harmonic

## ■ Alguns resultados:

```
// Arquivos dos Monitores
Show Monitor PotenciaSub
Show Monitor TensaoSub

// Arquivos de Resultados
Show Voltage LN Nodes
Show Currents Elements
```

### Power Conversion Elements

Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j	(Imag)
ELEMENT = "Load.CARGAC"						
C	1	0.69593	/ - 166.2	= -0.67586	+j	0.16592
C	4	0.69593	/ - 13.8	= 0.67586	+j	-0.16592
ELEMENT = "Load.CARGAD"						
D	1	1.8536	/ - 106.3	= -0.5203	+j	1.7791
D	2	1.8214	/ - 126.0	= -1.0694	+j	-1.4744
D	3	1.8222	/ - 6.0	= 1.8124	+j	-0.18938
D	0	0.25073	/ - 152.6	= -0.22264	+j	-0.11531

### LINE-GROUND and LINE-LINE VOLTAGES BY BUS & NODE

Bus	Node	VLN (kV)	Angle	pu	Base kV	Node-Node	VLL (kV)	Angle	pu
A	.. 1	8.5515E-005	/ - 10.2	1.0733E-006	138.000	1-2	0.00013878	/ - 41.2	1.0057E-006
	- 2	7.8927E-005	/ - 104.9	9.9061E-007	138.000	2-3	0.0001442	/ - 72.4	1.0449E-006
	- 3	8.8452E-005	/ - 136.3	1.1102E-006	138.000	3-1	0.00015506	/ - 162.7	1.1236E-006
B	.. 1	0.032462	/ - 20.9	0.0040744	13.800	1-2	0.050844	/ - 7.7	0.0036844
	- 2	0.027185	/ - 137.5	0.003412	13.800	2-3	0.046927	/ - 107.4	0.0034005
	- 3	0.027109	/ - 102.9	0.0034025	13.800	3-1	0.05259	/ - 133.7	0.0038109
C	.. 1	0.035694	/ - 20.3	0.00448	13.800	1-2	0.055367	/ - 7.9	0.0040121
	- 2	0.029267	/ - 136.9	0.0036734	13.800	2-3	0.051644	/ - 106.2	0.0037423
	- 3	0.0304	/ - 103.2	0.0038155	13.800	3-1	0.058287	/ - 133.9	0.0042237
	- 4	0.0014156	/ - 106.9	0.00017767	13.800				
D	.. 1	0.037689	/ - 18.8	0.0047304	13.800	1-2	0.058977	/ - 8.8	0.0042737
	- 2	0.030929	/ - 137.0	0.0038819	13.800	2-3	0.055127	/ - 106.0	0.0039947
	- 3	0.032747	/ - 103.1	0.0041101	13.800	3-1	0.061623	/ - 134.4	0.0044654

```
IAngle3, I4, IAngle4
1197, -146.59, 12.9888, 101.901, 0, 0
555, 0.000235693, -120.05, 0.184304, -177.916, 0, 0
01, 0.170666, -162.266, 0.191264, -43.4013, 0, 0
, -7.8446E-007, -9.41352E-006, 0, 0
5, -8.44831E-007, -1.68966E-005, 0, 0
```

# Modo Harmonic

## ■ Resultados para uma harmônica:

```
// Harmonics Mode
Set mode=SnapShot
Solve
Set harmonics=[3]
Set mode=Harmonic
Solve
```

### Power Conversion Elements

	Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j	(Imag)
ELEMENT = "Load.CARGAC"							
C	1		3.4796 / _	9.7 =	3.4297	+j	0.58772
C	4		3.4796 / _	-170.3 =	-3.4297	+j	-0.58772
ELEMENT = "Load.CARGAD"							
D	1		0 / _	0.0 =	0	+j	0
D	2		0 / _	0.0 =	0	+j	0
D	3		0 / _	0.0 =	0	+j	0
D	0		0 / _	0.0 =	0	+j	0

# Modo Harmonic

## ■ Fonte de harmônica:

```
// Dados dos Espectros Harmonicos das Cargas
New Spectrum.spCargaC NumHarm=3 harmonic=(1 3 5) %mag=(100 5 1) angle=(0 180 90)
New Spectrum.spCargaD NumHarm=2 harmonic=(1 5) %mag=(100 2) angle=(0 30)

// Dados das Cargas
// Model=1 -> Potencia Constante
New Load.CargaC phases=1 bus1=C.1.4 kv=7.9674 kw=500 pf=0.92 model=1 spectrum=spCargaC
New Load.CargaD phases=3 bus1=D conn=wyw kv=13.8 kw=2000 pf=0.92 model=1 spectrum=spCargaD
```

## ■ Fundamental

### Power Conversion Elements

Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j	(Imag)
ELEMENT = "Load.CARGAC"						
C	1	69.593 / _	-56.8 =	38.149 +j		-58.205
C	4	69.593 / _	123.2 =	-38.149 +j		58.205
ELEMENT = "Load.CARGAD"						
D	1	92.682 / _	-56.7 =	50.831 +j		-77.5
D	2	91.071 / _	-175.2 =	-90.751 +j		-7.6353
D	3	91.112 / _	64.8 =	38.784 +j		82.445
D	0	2.92 / _	67.1 =	1.1362 +j		2.6898

## ■ 3º Harmônica

### Power Conversion Elements

Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j	(Imag)
ELEMENT = "Load.CARGAC"						
C	1	3.4796 / _	9.7 =	3.4297 +j		0.58772
C	4	3.4796 / _	-170.3 =	-3.4297 +j		-0.58772
ELEMENT = "Load.CARGAD"						
D	1	0 / _	0.0 =	0 +j		0
D	2	0 / _	0.0 =	0 +j		0
D	3	0 / _	0.0 =	0 +j		0
D	0	0 / _	0.0 =	0 +j		0

# Modo Harmonic

## ■ Fonte de harmônica:

```
// Dados dos Espectros Harmonicos das Cargas
New Spectrum.spCargaC NumHarm=3 harmonic=(1 3 5) %mag=(100 5 1) angle=(0 180 90)
New Spectrum.spCargaD NumHarm=2 harmonic=(1 5) %mag=(100 2) angle=(0 30)

// Dados das Cargas
// Model=1 -> Potencia Constante
New Load.CargaC phases=1 bus1=C.1.4 kv=7.9674 kw=500 pf=0.92 model=1 spectrum=spCargaC
New Load.CargaD phases=3 bus1=D conn=wyw kv=13.8 kw=2000 pf=0.92 model=1 spectrum=spCargaD
```

## ■ Fundamental

## ■ 3º Harmônica

Power Conversion Elements					
Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j (Imag)
ELEMENT = "Load.CARGAC"					
C	1	69.593 /	-56.8 =	38.149 +j	-58.205
C	4	69.593 /	123.2 =	-38.149 +j	58.205
ELEMENT = "Load.CARGAD"					
D	1	92.682 /	-56.7 =	50.831 +j	-77.5
D	2	91.071 /	-175.2 =	-90.751 +j	-7.6353
D	3	91.112 /	64.8 =	38.784 +j	88.112
D	0	2.92 /	67.1 =	1.1362 +j	2.751

Power Conversion Elements					
Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j (Imag)
ELEMENT = "Load.CARGAC"					
C	1	3.4796 /	9.7 =	3.4297 +j	0.58772
C	4	3.4796 /	-170.3 =	-3.4297 +j	-0.58772
ELEMENT = "Load.CARGAD"					
D	1	0 /	0.0 =	0 +j	0
D	2	0 /	0.0 =	0 +j	0
D	3	0 /	0.0 =	0 +j	0
D	0	0 /	0.0 =	0 +j	0

$$I_h = \frac{\%mag}{100} \times I_1$$



# Modo Harmonic

## ■ Fonte de harmônica:

```
// Dados dos Espectros Harmonicos das Cargas
New Spectrum.spCargaC NumHarm=3 harmonic=(1 3 5) %mag=(100 5 1) angle=(0 180 90)
New Spectrum.spCargaD NumHarm=2 harmonic=(1 5) %mag=(100 2) angle=(0 30)

// Dados das Cargas
// Model=1 -> Potencia Constante
New Load.CargaC phases=1 bus1=C.1.4 kv=7.9674 kw=500 pf=0.92 model=1 spectrum=spCargaC
New Load.CargaD phases=3 bus1=D conn=wyte kv=13.8 kw=2000 pf=0.92 model=1 spectrum=spCargaD
```

## ■ Fundamental

## ■ 3º Harmônica

Power Conversion Elements

Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j	(Imag)
ELEMENT = "Load.CARGAC"						
C	1	69.593 /	-56.8 =	38.149	+j	-58.205
C	4	69.593 /	123.2 =	-38.149	+j	58.205
ELEMENT = "Load.CARGAD"						
D	1	92.682 /	-56.7 =	50.831	+j	-77.5
D	2	91.071 /	-175.2 =	-90.751	+j	-7.6353
D	3	91.112 /	64.8 =	38.784	+j	82.445
D	0	2.92 /	67.1 =	1.1362	+j	2.6898


Power Conversion Elements

Bus	Phase	Magnitude, A	Angle	(Real)	+j	(Imag)
ELEMENT = "Load.CARGAC"						
C	1	3.4796 /	9.7 =	3.4297	+j	0.58772
C	4	3.4796 /	-170.3 =	-3.4297	+j	-0.58772
ELEMENT = "Load.CARGAD"						
D	1	0 /	0.0 =	0	+j	0
D	2	0 /	0.0 =	0	+j	0
D	3	0 /	0.0 =	0	+j	0
D	0	0 /	0.0 =	0	+j	0

$$\alpha_h = h \times \alpha_1 + angle_h$$

# Modo QSTS(Daily)

## ■ Dados e resultados esperados


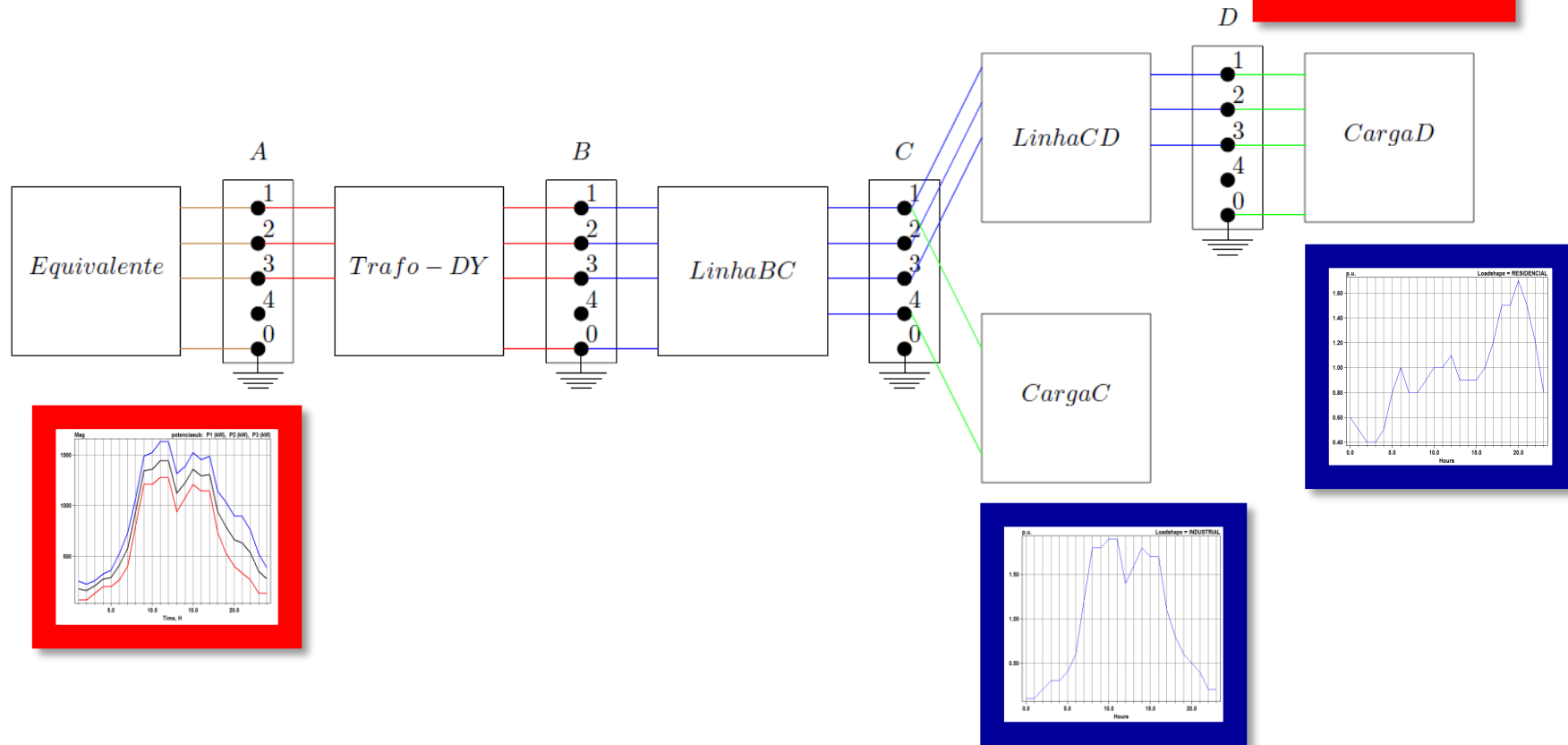


# Modo QSTS(Daily)
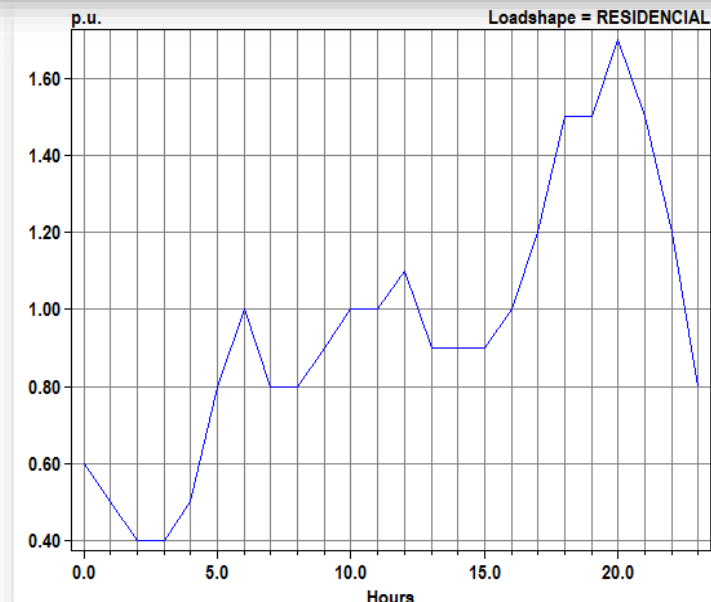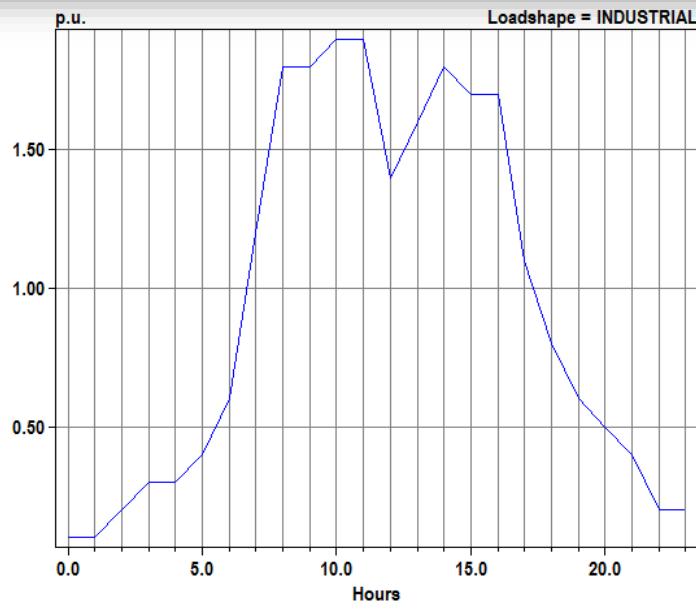
## Comandos para a simulação:

```
// Dados das Curvas de Carga
New LoadShape.industrial npts=24 interval=1
~ mult=(0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 1.2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.4 1.6 1.8 1.7 1.7 1.1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2)
New LoadShape.residencial npts=24 interval=1
~ mult=(0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.5 1.5 1.7 1.5 1.2 0.8)

// Dados das Cargas
// Model=1 -> Potencia Constante
New Load.CargaC phases=1 bus1=C.1.4 conn=wye kv=7.9674 kw=500 pf=0.92 model=1 daily=residencial
New Load.CargaD phases=3 bus1=D conn=wye kv=13.8 kw=2000 pf=0.92 model=1 daily=industrial
```





# Modo QSTS(Daily)
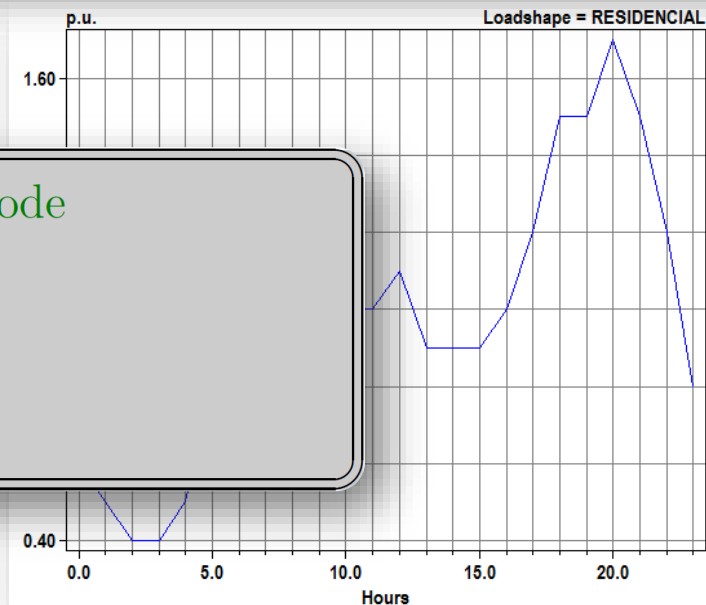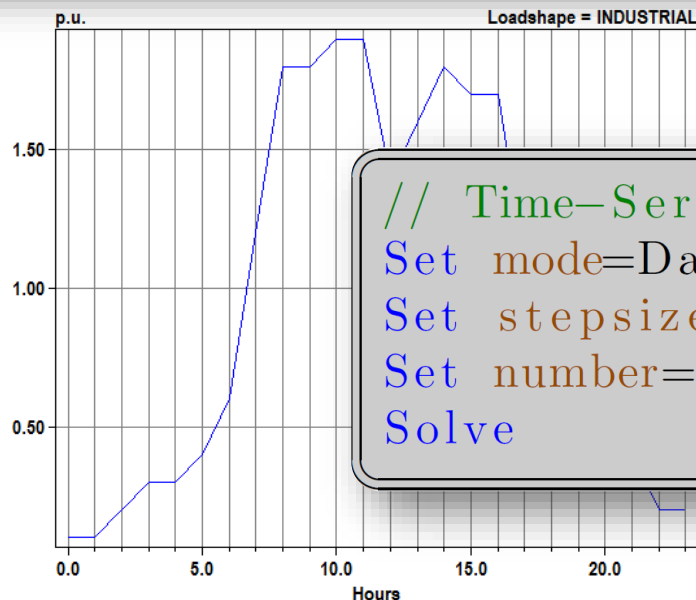
## Comandos para a simulação:

```
// Dados das Curvas de Carga
New LoadShape.industrial npts=24 interval=1
~ mult=(0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 1.2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.4 1.6 1.8 1.7 1.7 1.1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2)
New LoadShape.residencial npts=24 interval=1
~ mult=(0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.5 1.5 1.7 1.5 1.2 0.8)

// Dados das Cargas
// Model=1 -> Potencia Constante
New Load.CargaC phases=1 bus1=C.1.4 conn=wye kv=7.9674 kw=500 pf=0.92 model=1 daily=residencial
New Load.CargaD phases=3 bus1=D conn=wye kv=13.8 kw=2000 pf=0.92 model=1 daily=industrial
```



```
// Time-Series Mode
Set mode=Daily
Set stepsize=1h
Set number=24
Solve
```

# Modo QSTS(Daily)

## ■ Elementos de Suporte de Medição:


```
// Medidor  
New EnergyMeter.MedidorSub element=Transformer.Trafo terminal=1
```

```
// Monitores  
// Monitores na Sub (deve ser conectado em um elemento e nao em uma barra)  
New Monitor.PotenciaSub element=Transformer.Trafo terminal=1 mode=1 ppolar=no  
New Monitor.TensaoSub element=Transformer.Trafo terminal=1 mode=0  
// Monitores na CargaD  
New Monitor.PotenciaCargaD element=Load.CargaD terminal=1 mode=1 ppolar=no  
New Monitor.TensaoCargaD element=Load.CargaD terminal=1 mode=0
```
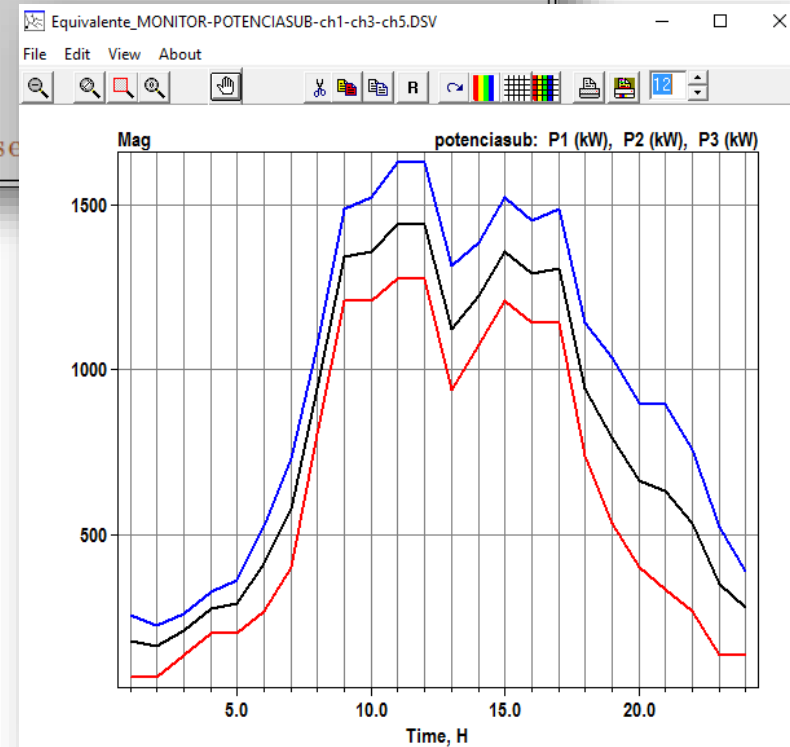
# Modo QSTS(Daily)

- Comandos necessários para obter alguns resultados:


```
// Resultados dos Monitores
// Monitor de Potencia da Sub
Export monitors potenciasub
Plot monitor object= potenciasub channels=(1 3 5 )
// Monitor de Tensao da Sub
Export monitors tensaosub
Plot monitor object= tensaosub channels=(1 3 5 ) bases=[79674.3 79674.3 79674.3]
// Monitor de Potencia da CargaD
Export monitors potenciacargad
Plot monitor object= potenciacargad channels=(1 3 5 )
// Monitor de Tensao da CargaD
Export monitors tensaocargad
Plot monitor object= tensaocargad channels=(1 3 5 ) base
```


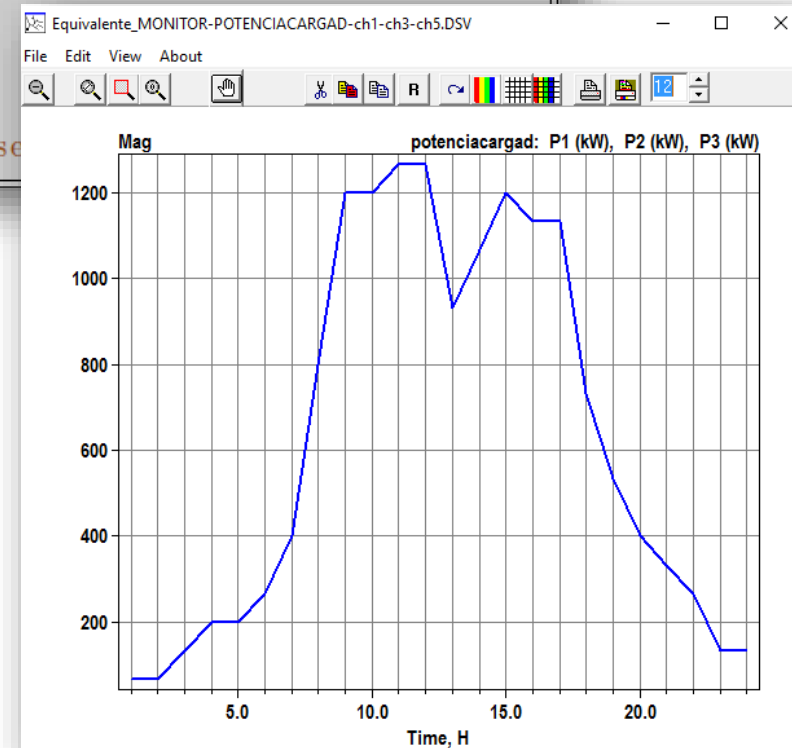
# Modo QSTS(Daily)

- Comandos necessários para obter alguns resultados:


```
// Resultados dos Monitores
// Monitor de Potencia da Sub
Export monitors potenciasub
Plot monitor object= potenciasub channels=(1 3 5 )
// Monitor de Tensao da Sub
Export monitors tensaosub
Plot monitor object= tensaosub channels=(1 3 5 ) bases=[79674.3 79674.3 79674.3]
// Monitor de Potencia da CargaD
Export monitors potenciacargad
Plot monitor object= potenciacargad channels=(1 3 5 )
// Monitor de Tensao da CargaD
Export monitors tensaocargad
Plot monitor object= tensaocargad channels=(1 3 5 ) base
```


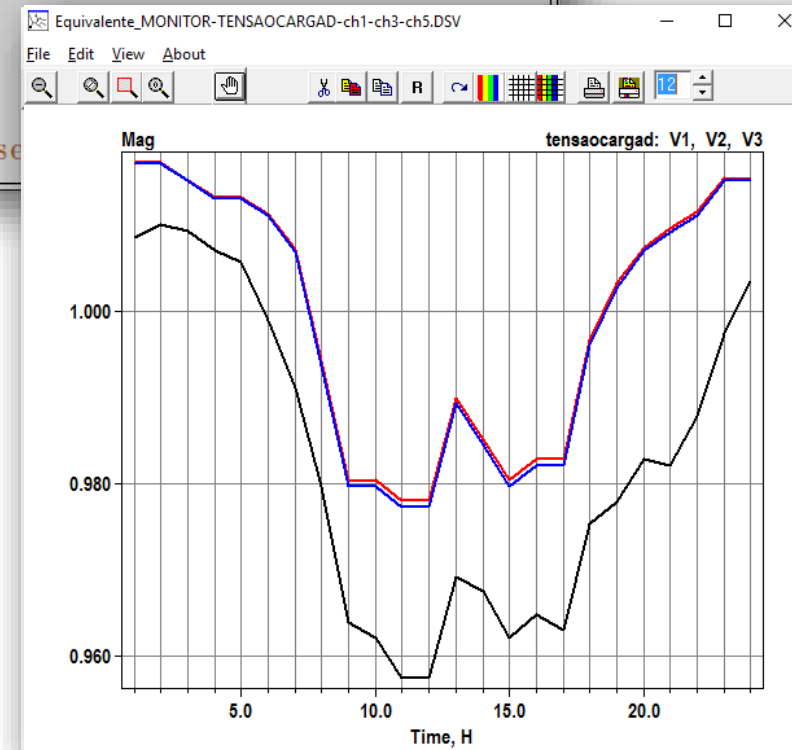
# Modo QSTS(Daily)

- Comandos necessários para obter alguns resultados:

```
// Resultados dos Monitores
// Monitor de Potencia da Sub
Export monitors potenciasub
Plot monitor object= potenciasub channels=(1 3 5 )
// Monitor de Tensao da Sub
Export monitors tensaosub
Plot monitor object= tensaosub channels=(1 3 5 ) bases=[79674.3 79674.3 79674.3]
// Monitor de Potencia da CargaD
Export monitors potenciacargad
Plot monitor object= potenciacargad channels=(1 3 5 )
// Monitor de Tensao da CargaD
Export monitors tensaocargad
Plot monitor object= tensaocargad channels=(1 3 5 ) base
```






# Modo QSTS(Daily)

- Comandos necessários para obter alguns resultados:

```
// Resultados dos Monitores
// Monitor de Potencia da Sub
Export monitors potenciasub
Plot monitor object= potenciasub channels=(1 3 5 )
// Monitor de Tensao da Sub
Export monitors tensaosub
Plot monitor object= tensaosub channels=(1 3 5 ) bases=[79674.3 79674.3 79674.3]
// Monitor de Potencia da CargaD
```

Clipboard		Font			Alignment			Number			Styles			
A1		hour												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
hour	t(sec)	V1	VAngle1	V2	VAngle2	V3	VAngle3	I1	IAngle1	I2	IAngle2	I3	IAngle3	
1	1	0	8035.47	-31.1018	8104.46	-150.205	8103.43	89.7886	9.01806	-54.1757	8.94124	-173.279	8.94237	66.7147
2	2	0	8046.87	-30.951	8104.23	-150.205	8103.34	89.7893	9.00569	-54.0248	8.94144	-173.279	8.94248	66.7154
3	3	0	8040.96	-31.0093	8088.12	-150.414	8087.19	89.5812	18.0236	-54.0831	17.9179	-173.487	17.92	66.5077
4	4	0	8023.57	-31.219	8072.08	-150.622	8070.96	89.3715	27.0923	-54.2902	26.9299	-173.696	26.9336	66.2981
5	5	0	8012	-31.3706	8072.33	-150.623	8071.06	89.371	27.1314	-54.4421	26.9307	-173.697	26.9348	66.2968
6	6	0	7958.4	-32.0424	8056.92	-150.834	8055.01	89.1595	36.4206	-55.1155	35.9762	-173.908	35.9846	66.0854
7	7	0	7896.32	-32.7855	8024.64	-151.258	8022	88.7365	55.0596	-55.8576	54.1814	-174.332	54.1991	65.6625
8	8	0	7805.36	-33.7916	7921.1	-152.549	7917.32	87.4456	111.399	-56.861	109.776	-175.62	109.828	64.3744
9	9	0	7680.54	-35.1596	7810.94	-153.882	7805.43	86.116	169.824	-58.2335	166.993	-176.956	167.11	63.0414
10	10	0	7665.86	-35.3272	7811.39	-153.884	7805.71	86.1177	170.15	-58.3994	166.986	-176.958	167.107	63.0428
11	11	0	7628.93	-35.731	7792.79	-154.113	7786.63	85.8939	180.463	-58.7998	176.681	-177.186	176.82	62.8204
12	12	0	7628.8	-35.7314	7792.78	-154.113	7786.62	85.894	180.481	-58.8059	176.683	-177.187	176.823	62.8194
13	13	0	7722.57	-34.7343	7886.39	-152.994	7881.58	87.0101	131.373	-57.8091	128.642	-176.068	128.72	63.9357
14	14	0	7708.86	-34.8632	7848.95	-153.435	7843.89	86.5653	150.403	-57.9371	147.716	-176.507	147.812	63.4931
15	15	0	7665.92	-35.327	7811.42	-153.884	7805.75	86.1177	170.14	-58.3963	166.98	-176.956	167.1	63.0456

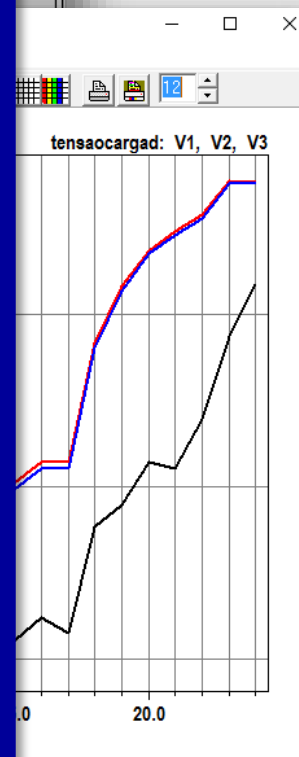

# Modo QSTS(Daily)

- Comandos necessários para obter dados do medidor:

```
// Resultados do Medidor  
Show meters  
Export meters
```

theveninEquivalente\_VLN\_Node.Txt x TheveninEquivalente

ENERGY METER VALUES

Registers:

Reg 1 = kWh  
Reg 2 = kvarh  
Reg 3 = Max kW  
Reg 4 = Max kVA  
Reg 5 = Zone kWh  
Reg 6 = Zone kvarh  
Reg 7 = Zone Max kW  
Reg 8 = Zone Max kVA  
Reg 9 = Overload kWh Normal  
Reg 10 = Overload kWh Emerg  
Reg 11 = Load EEN  
Reg 12 = Load UE  
Reg 13 = Zone Losses kWh  
Reg 14 = Zone Losses kvarh  
Reg 15 = Zone Max kW Losses  
Reg 16 = Zone Max kvar Losses  
Reg 17 = Load Losses kWh  
Reg 18 = Load Losses kvarh  
Reg 19 = No Load Losses kWh  
Reg 20 = No Load Losses kvarh  
Reg 21 = Max kW Load Losses  
Reg 22 = Max kW No Load Losses  
Reg 23 = Line Losses  
Reg 24 = Transformer Losses  
Reg 25 = Line Mode Line Losses  
Reg 26 = Zero Mode Line Losses  
Reg 27 = 3-phase Line Losses  
Reg 28 = 1- and 2-phase Line Losses  
Reg 29 = Gen kWh  
Reg 30 = Gen kvarh  
Reg 31 = Gen Max kW  
Reg 32 = Gen Max kVA  
Reg 33 = 138 kV Losses  
Reg 34 = 13.8 kV Losses  
Reg 35 = Aux1  
Reg 36 = Aux6

## Modo $QSTS(Daily)$

- Comandos necessários para obter dados do medidor:

```
// Resultados do Medidor
Show meters
Export meters
```

```

ENERGY METER VALUES

Registers:
Reg 1 = kWh
Reg 2 = kvarh
Reg 3 = Max kW
Reg 4 = Max kVA
Reg 5 = Zone kWh
Reg 6 = Zone kvarh
Reg 7 = Zone Max kW
Reg 8 = Zone Max kVA
Reg 9 = Overload kWh Normal
Reg 10 = Overload kWh Emerg
Reg 11 = Load EEN
Reg 12 = Load UE
Reg 13 = Zone Losses kWh
Reg 14 = Zone Losses kvarh
Reg 15 = Zone Max kW Losses
Reg 16 = Zone Max kvar Losses
Reg 17 = Load Losses kWh
Reg 18 = Load Losses kvarh

```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Year	LDCurve	Hour	Meter	"kWh"	"kvarh"	"Max kW"	"Max kVA"	"Zone kWh"	"Zone kvarh"	"Zone Max kW"	"Zone Max kVA"	"Overload Factor"	
0		24	"MEDIDORSUB"	57102	30198	4344	4942	56650	24132	4300	4674		

Reg 29 =	Gen kWh
Reg 30 =	Gen kvarh
Reg 31 =	Gen Max kW
Reg 32 =	Gen Max kVA
Reg 33 =	138 kV Losses
Reg 34 =	13.8 kV Losses
Reg 35 =	Aux1
Reg 36 =	Aux6

# Referências

- Dugan, Roger: Slides de Treinamentos.  
<http://sourceforge.net/p/electricdss/code/HEAD/tree/trunk/Training/>. [Online; acessado em 11/09/2017].

# Comentários Adicionais

Esse material foi disponibilizado gratuitamente, porém, ao utilizá-lo, pedimos que as devidas referências sejam feitas.

Se você possui alguma dúvida ou encontrou algum erro nesse material, por favor, entre em contato conosco através do e-mail [opendss.brasil@gmail.com](mailto:opendss.brasil@gmail.com).

**Obrigado!**  
**Dúvidas?**